

100 學年四技二專第一次聯合模擬考試

電機與電子群 專業科目（一） 詳解

100-1-03-4
100-1-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	D	B	B	A	D	B	C	A	C	D	B	D	B	C	B	A	A	C	D	A	C	D	C	D
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	B	D	D	C	C	B	A	D	B	A	C	C	A	D	A	B	D	D	B	C	C	A	B


第一部份：基本電學

1. (A) $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$

(B) $1\text{kWh} = 3.6 \times 10^6\text{J}$

(D) 某電動機在輸出功率維持不變的情形下，當損失功率愈大，則其效率愈小

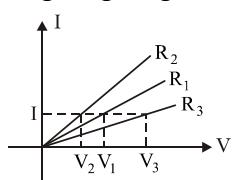2. $\because \frac{V_3}{I} > \frac{V_1}{I} > \frac{V_2}{I} \Rightarrow R_3 > R_1 > R_2$



3. $\frac{60}{40} = \frac{T_o + 80}{T_o + 20} \Rightarrow T_o = 100^\circ\text{C}$

4. $P_{\text{串}} = \left(\frac{E}{2R}\right)^2 \times R = \frac{E^2}{4R}$ 

$P_{\text{並}} = \left(\frac{E}{R}\right)^2 \times R = \frac{E^2}{R}$ 

$$\therefore \frac{P_{\text{串}}}{P_{\text{並}}} = \frac{\frac{E^2}{4R}}{\frac{E^2}{R}} = \frac{1}{4}$$

5. $I = 18 \times \frac{(3/18)}{9 + (3/18)} = 4\text{ A}$

6. (D) $20\Omega / 80\text{W} \cdot 10\Omega / 30\text{W}$

如右圖，取 $I = I_2$

$R_{\text{串}} = 20 + 10 = 30\Omega$

$P_{\text{串}} = (\sqrt{3})^2 \times 30 = 90\text{ W}$

7. $P_1 : P_2 : P_3 = \frac{E^2}{R_1} : \frac{E^2}{R_2} : \frac{E^2}{R_3}$ (\because 並聯)

$$= \frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{4} = 6 : 4 : 3$$

8. $P = I^2 \times R \Rightarrow P \propto R$ (\because 串聯)


$$\frac{50\text{ W}}{75\text{ W}} = \frac{R_1}{45} \Rightarrow R_1 = 30\Omega$$

9. $V_1 = 2 \times (6 + 3) = 18\text{ V}$, $I_1 = \frac{V_1}{6} = \frac{18}{6} = 3\text{ A}$

$I_2 = I_1 + 2 = 5\text{ A}$, $V_2 = 2.4I_2 + V_1 = 12 + 18 = 30\text{ V}$

$I_3 = \frac{V_2}{3} = 10\text{ A}$, $I = I_3 + I_2 = 15\text{ A}$

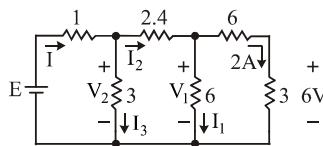
$E = 1 \times I + V_2 = 15 + 30 = 45\text{ V}$



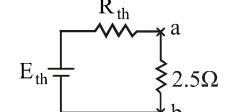10. $R_{\text{th}} = 10\Omega$

$E_{\text{th}} = 25\text{ V} + 5 \times 10 = 75\text{ V}$

$P_{2.5} = \left(\frac{75}{10+2.5}\right)^2 \times 2.5 = 90\text{ W}$



11. S打開 : $I_1 = \frac{18}{3+15+(5+25)///7.5} = \frac{3}{4}\text{ A}$

S關閉 : $I_2 = \frac{18}{3+(10+5)/(15+7.5)} = \frac{3}{2}\text{ A}$

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}} = 2$$

12. $\begin{cases} I_A = 6\text{ A} \\ 5 - 2 + 5I_B - 3I_A = 0 \end{cases} \Rightarrow 5I_B = 3 \times 6 + 2 - 5 = 15$

$I_B = 3\text{ A}$

13. $\frac{V_A - 6}{6} + \frac{V_A}{3} + \frac{V_A + 4}{4} = 0 \Rightarrow V_A = 0\text{ V}$

$V_{AB} = 3 \times \frac{V_A + 4}{4} = 3\text{ V}$

14. $R_N = 3//6 = 2\Omega$, $I_N = I_{ab} = 6 + \frac{9}{3} + \left(-\frac{36}{6}\right) = 3\text{ A}$

15. $V_{\text{th}} = V_{ab} = 6 \times 2 + 9 \times \frac{6}{3+6} + (-36) \times \frac{3}{3+6} = 6\text{ V}$

16. $\frac{6-V'}{4} + 2 = \frac{V'-2}{2}$, $6 - V' + 8 = 2V' - 4$

$\Rightarrow 3V' = 18 \Rightarrow V' = 6\text{ V}$, $\therefore I = \frac{6-V'}{4} = 0\text{ A}$


17. $R_L = R_{\text{th}} = 2 + 3 + 3 = 8\Omega$

18. $V_{\text{th}} = 5\text{ V}$, $R_{\text{th}} = 3//6 = 2\Omega$

$$P_{RL} = \frac{5^2}{4 \times 2} = \frac{25}{8} = 3.125 \text{ W}$$

$$19. I_1 = \frac{(3+3) \times 1}{(1+2)} = 2 \text{ A} \Rightarrow I_2 = I_1 + I = 3 \text{ A}$$
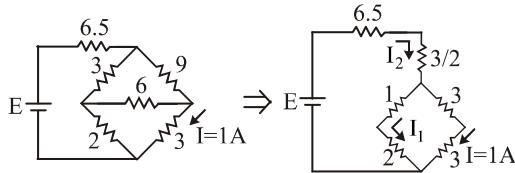
$$\therefore E = I_2 \times [6.5 + \frac{3}{2} + (1+2)/(3+3)] = 3 \times 10 = 30 \text{ V}$$



$$20. (A) E = 0, V = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{Q}{r}$$

$$(B) E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{Q}{r^2}, V = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{Q}{r}$$

$$(C) V = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{Q}{R}, E = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{Q}{R^2}$$

$$21. Q_T = 150 \times [(3+2+4)/(6/18)] \mu\text{F} = 450 \mu\text{C}$$

$$Q_{2\mu\text{F}} = 450 \mu\text{C} \times \frac{2}{3+2+4} = 100 \mu\text{C}$$

$$22. Q_T = 30 \text{ V} \times (9/18) \mu\text{F} = 180 \mu\text{C}$$

$$W_1 = \frac{Q_T^2}{2C_1} = \frac{180^2}{2 \times 9} = 1800 \mu\text{J} = 1.8 \text{ mJ}$$

$$23. \frac{\mu_B}{\mu_A} = \frac{\frac{400}{2 \times 10^{-5}}}{\frac{1000}{2 \times 10^{-5}}} = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$24. M = 0.5\sqrt{4 \times 16} = 4 \text{ mH} \text{ (互消)}$$

$$L_{ab} = \frac{4 \times 16 - 4^2}{4 + 16 + 2 \times 4} = \frac{48}{28} = \frac{12}{7} \text{ mH}$$

$$W_{ab} = \frac{1}{2} \times L_{ab} \times 7^2 = 42 \text{ mJ}$$

第二部份：電子學

26. (A) 價電子成為自由電子條件為獲得能量
 (C) N型半導體為在本質半導中摻雜五價元素以增加導電性，其形成電流的多數載子為電子
 (D) 無論是本質或外質半導體，其整體電性質不帶電

$$27. 160 \text{ nA} = I_S \times 2^{\frac{(80-20)}{10}} \Rightarrow I_S = 2.5 \text{ nA}$$


28. (B) 二極體在順偏時，主要之電容效應為擴散電容，其值隨通過電流的增加而變大

$$29. D \text{ off}, \therefore V_o = 0 \text{ V}$$

$$30. V_{o(\text{rms})} = \frac{V_{sm}}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{24}{\sqrt{2}} \text{ V}$$

$$I_{o(\text{rms})} = \frac{V_{o(\text{rms})}}{R_L} = 1.2\sqrt{2} \text{ mA}$$
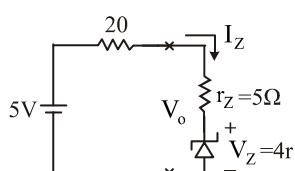
$$31. I_Z = \frac{5-4}{20+5} = 40 \text{ mA}$$



$$V_o = 40 \times 0.005 + 4 = 4.2 \text{ V}, P_Z = 40 \times 4.2 = 168 \text{ mW}$$

$$32. V_{o(\text{dc})} = \frac{2}{\pi} \times V'_{sm} = \frac{2}{\pi} \times (\frac{1}{2} \times \frac{50\sqrt{2}}{10}) = \frac{5}{\pi} \sqrt{2} \text{ V}$$

$$33. \text{PIV} = V_m$$

$$34. V_1 : V_2 : V_3 = V_m : 2V_m : V_m = 1 : 2 : 1$$

$$35. (1) V_i > -V_1 \Rightarrow V_o = -V_i$$

$$(2) V_i < -V_2 \Rightarrow V_o = -V_2$$

$$(3) -V_2 < V_i < -V_1 \Rightarrow V_o = V_i$$

$$36. (1) V_i = -5 \text{ V} \Rightarrow D \text{ ON} \Rightarrow V_o = -2 \text{ V}$$

$$(2) V_i = +10 \text{ V} \Rightarrow D \text{ OFF} \Rightarrow V_o = +13 \text{ V}$$

$$37. r\% = \frac{4.8}{R_L \times C} \times 100\% = \frac{4.8}{10 \times 50} \times 100\% = 0.96\%$$

$$38. \frac{R_i}{6} = \frac{5}{1} \Rightarrow R_i = 6 \times 25 = 150 \Omega$$

40. 作放大器用，BE 順偏， $V_E > V_B$ ；BC 逆偏， $V_B > V_C$
 故 $V_E > V_B > V_C$

$$41. \beta = \frac{I_E}{I_B} - 1 = \frac{1 \text{ mA}}{5 \mu\text{A}} - 1 = 199, \alpha = \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{199}{200} = 0.995$$

$$43. I_C = \beta I_B + (1+\beta) I_{CO} = 49 \times 20 \mu\text{A} + (1+49) \times 0.05 \mu\text{A} = 0.9825 \text{ mA}$$

$$44. \frac{10-0.2}{0.47} < 100 \times \frac{10-0.7}{R_B} \Rightarrow R_B < 44.6 \text{ k}\Omega$$

選橙白橙金 $R_B = 39 \text{ k}\Omega$

$$46. I_B = \frac{10.7 - 0.7}{100 + (1+99) \times 1} = 50 \mu\text{A}, I_C \doteq I_E = \beta I_B \doteq 5 \text{ mA}$$

$$V_E = -5 \times 1 = -5 \text{ V}, V_C = -10.7 - (-0.5 \times 5) = -8.2 \text{ V}$$

$$\therefore V_{EC} = V_E - V_C = 3.2 \text{ V}$$


$$47. I_B = \frac{5.7 - 0.7}{300 + (1+199) \times 1} = 10 \mu\text{A} = 0.01 \text{ mA}$$

$$V_C = 5.7 - (1+199) \times 0.01 \times 1 = 3.7 \text{ V}$$

$$48. I_B = \frac{3 - 0.7}{20 + (1+100) \times 1} \doteq 19 \mu\text{A}, I_C = \beta I_B = 1.9 \text{ mA}$$

$$\therefore V_B \doteq 0.7 + 1.9 \times 1 = 2.6 \text{ V}$$
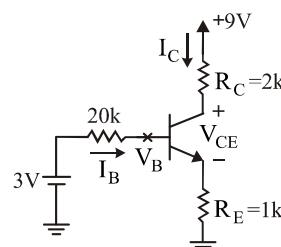
$$\therefore V_{CE} = (9 - 1.9 \times 2) - (1 \times 1.9) = 3.3 \text{ V}$$



$$49. (B) V_{BE(t)} \text{ 下降}$$

$$(C) I_{CQ} \text{ 上升}$$

$$(D) Q \text{ 接近飽和區}$$

$$50. -0.7 + V_{CC} = I_E R_E + I_B R_B + I_E R_C$$

$$\because I_E = (1+\beta) I_B, \therefore I_B = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_B + (1+\beta)(R_C + R_E)}$$