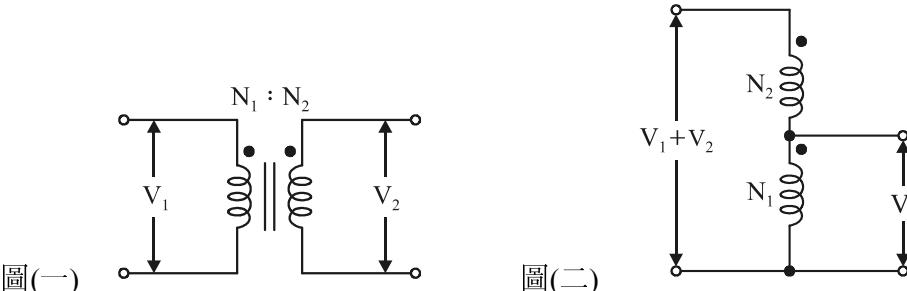


## 第一部分：電工機械


1. 課堂下課間，有四位同學在討論有關電工機械的問題，請問下列哪一位同學的觀念較為正確？  
(A) 東哥說：E 級的絕緣材料耐溫等級高於 B 級  
(B) 哲哲說：一般的變壓器可做電壓高低的轉換，無論是交流或是直流  
(C) 超哥說：轉樞式電機與轉磁式電機分別是電樞繞組置於轉子與定子  
(D) 俊哥說：安培右手螺旋定則是以大拇指代表電流方向，而四指代表磁場方向
2. 有一八極雙分雙層前進波繞之直流分激式發電機，每個路徑之導體數為 500 根，且每根導體為  $2 \text{ m}\Omega$ ，總磁通量為  $2 \times 10^6$  線，當電樞轉速為每秒鐘 20 轉以及電樞總電流為 100 A 時，則該發電機輸出的端電壓為多少伏特？  
(A) 175 V                          (B) 300 V                          (C) 375 V                          (D) 400 V
3. 有一四極單分雙層疊繞之直流發電機，共有 12 槽，每槽有 10 根導體，接上負載後通過每根導體的電流是 40 A，且導致磁中性面順轉向移動 30 度電機角，若將電刷移至新中性面，試求電樞導體產生的總交磁安匝數是多少？  
(A) 400 安匝                          (B) 800 安匝  
(C) 1200 安匝                          (D) 1600 安匝
4. 西門將一台可正常建立電壓的分激式發電機，停機後做了下列哪個動作，再次運轉時可讓此分激式發電機建立相反極性的電壓？  
(A) 分激場繞組反接  
(B) 原動機轉向反轉  
(C) 同時將分激場繞組反接以及讓原動機轉向反轉  
(D) 讓剩磁反向後，同時將分激場繞組反接以及讓原動機轉向反轉
5. 有關直流發電機並聯運轉的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 複激式直流發電機並聯運轉時，應加裝均壓線  
(B) 發電機並聯運轉可提高運轉效率、供電可靠度及減少備用容量  
(C) 兩直流發電機並聯時，各機的額定容量不需相同  
(D) 並聯後，兩直流發電機輸出的端電壓大小不必相等
6. 有一部四極雙層單分波繞之分激式直流電動機，電樞內共有 628 根導體，電樞電阻為  $0.2 \Omega$ ，若輸入的端電壓為 120 V 及旋轉時電樞所產生的反電勢為 100 V，當分激場繞組所產生的每極磁通量為 1 毫韋伯並忽略電刷壓降時，則此時所產生的電磁轉矩約為多少牛頓-米？  
(A) 10 牛頓-米                          (B) 20 牛頓-米  
(C) 40 牛頓-米                          (D) 80 牛頓-米
7. 有一四極單分雙層疊繞之長並路複激式直流電動機，滿載時輸入電壓及輸入功率分別為 200 V、4 kW，若分激場電阻為  $40 \Omega$ 、串激場電阻為  $0.1 \Omega$  及電樞電阻為  $0.1 \Omega$ ，且考慮電刷每只會造成 1 V 之壓降，以及無載時的損失(不包含無載時的銅損)合計 125 W，試求此直流電動機在滿載時的效率為多少？  
(A) 69.25%                          (B) 70%                          (C) 76.92%                          (D) 80.8%
8. 有關直流分激式電動機的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 啓動時，將分激場變阻器調低，可提高啓動轉矩  
(B) 啓動時，將串聯在電樞上的可變電阻調高，可降低啓動電流  
(C) 無載時，分激場繞組不可開路，否則易造成轉速過快而飛脫  
(D) 不可在無載或輕載時啓動此類電動機

9. 有一  $2000/200$  V 試定容量為  $4\text{ kVA}$  的單相變壓器，已知高壓側的繞線電阻及電抗皆為  $10\Omega$ ，以及低壓側的繞線電阻及電抗分別為  $0.1\Omega$  及  $0.3\Omega$ ，若忽略激磁繞組的導納，當高壓側輸入試定電壓  $2000$  V 以及連接功率因數為  $0.8$  滯後的負載時，電壓調整率約為多少？
- (A) 4% (B) 6% (C) 8% (D) 10%
10. 有兩台容量不同之單相變壓器  $T_A$ 、 $T_B$  作並聯運轉，供給  $120\text{ kVA}$  的負載，已知  $T_A$  試定容量為  $2000/200$  V 試定容量為  $100\text{ kVA}$ ，滿載銅損為  $300\text{ W}$ ，電抗壓降百分比為  $0.4\%$ ， $T_B$  試定容量為  $2000/200$  V 試定容量為  $50\text{ kVA}$ ，滿載銅損為  $200\text{ W}$ ，電抗壓降百分比為  $0.3\%$ ，試求  $T_A$  及  $T_B$  並聯時二次側所分擔的負載電流各為多少？
- (A)  $100\text{ A}、500\text{ A}$  (B)  $300\text{ A}、300\text{ A}$   
 (C)  $400\text{ A}、200\text{ A}$  (D)  $200\text{ A}、400\text{ A}$
11. 有關變壓器的開路試驗以及短路試驗，下列敘述何者正確？
- (A) 開路試驗是指將變壓器高壓側開路，低壓測加入額定電壓，而接於高壓側的瓦特表顯示的即為此變壓器的鐵損  
 (B) 開路試驗是指將變壓器低壓側開路，高壓測加入額定電壓，而接於低壓側的瓦特表顯示的即為此變壓器的鐵損  
 (C) 短路試驗是指將變壓器低壓側短路，高壓測加入額定電流，而接於高壓側的瓦特表顯示的即為此變壓器的滿載銅損  
 (D) 短路試驗是指將變壓器低壓側短路，高壓測加入額定電流，而接於低壓側的瓦特表顯示的即為此變壓器的滿載銅損
12. 如圖(一)所示有一單相變壓器，且匝數比  $N_1 : N_2 = a : 1$ ，若改接成如圖(二)型式的自耦變壓器，試求改接成自耦變壓器後的容量會是改接前的幾倍？
- 
- 圖(一) 圖(二)
- (A)  $(1 + \frac{1}{a})$  倍 (B)  $(1 + a)$  倍 (C)  $(1 - \frac{1}{a})$  倍 (D)  $(1 - a)$  倍
13. 有三台  $10\text{ kVA}$  單相變壓器，採  $\Delta-\Delta$  接線方式連接三相平衡負載，其負載功率因數為  $0.8$  滯後，若今有一台變壓器損壞，使得變壓器必須採用  $V-V$  接線方式供應給相同三相負載，則改為  $V-V$  接線後的過載量約為多少  $\text{kVA}$ ？(設短時間使用，不考慮變壓器燒毀)
- (A)  $12.68\text{ kVA}$  (B)  $10.14\text{ kVA}$   
 (C)  $17.32\text{ kVA}$  (D)  $13.86\text{ kVA}$
14. 有一四極三相的鼠籠式感應電動機，當輸入的三相電源為  $220\text{ V}/60\text{ Hz}$  時，滿載線電流為  $5\text{ A}$ ，功率因數為  $0.8$ ，此時轉子轉速為  $1620\text{ rpm}$  及轉子的總銅損為  $120\text{ W}$ ，若忽略風損、摩擦損以及雜散損，則下列敘述何者錯誤？
- (A) 轉子旋轉磁場對定子的轉速為  $1800\text{ rpm}$ ，定子旋轉磁場對定子的轉速也為  $1800\text{ rpm}$   
 (B) 定子繞組電流頻率為  $60\text{ Hz}$ ，滿載轉子感應電勢的頻率為  $6\text{ Hz}$   
 (C) 滿載時，定子的輸入功率為  $1200\text{ W}$ ，效率約為  $90\%$   
 (D) 內生機械功率為  $1080\text{ W}$ ，產生的電磁轉矩約為  $6.37\text{ 牛頓-米}$

15. 有一六極三相感應電動機，接於 60 Hz 之電源運轉，在啓動穩定後測得此時轉子的轉速為 1165 rpm 以及每相轉子電阻為  $0.3\Omega$ ，因運轉一段時間後造成繞組溫度上升，使得轉子的轉速降為 1095 rpm，試求此時每相轉子電阻為多少？
- (A)  $0.1\Omega$                           (B)  $0.3\Omega$   
 (C)  $0.6\Omega$                            (D)  $0.9\Omega$
16. 有關三相鼠籠式轉子感應電動機的起動方式，下列敘述何者錯誤？
- (A) 可採用  $Y - \Delta$  方式起動，無論是起動電流或是轉矩都會是全壓起動的  $\frac{1}{3}$   
 (B) 可採用轉子外接電阻方式起動，減少起動電流同時也增加起動轉矩  
 (C) 線路串聯電阻器或是電抗器都可降低起動電流，但同時也會降低起動轉矩  
 (D) 可採用自耦變壓器降壓起動，電源側的起動電流會低於負載側的起動電流
17. 有一四極 60 Hz 三相之感應電動機，額定輸出功率為 18 kW，滿載轉速為 1620 rpm，若忽略風損、摩擦損以及雜散損，試求半載時轉子的轉速約為多少？
- (A) 810 rpm                                 (B) 1665 rpm  
 (C) 1755 rpm                                 (D) 1705 rpm
18. 單相感應電動機無法自行起動，需外加起動裝置幫助起動，有關單相感應電動機的起動方式，下列敘述何者錯誤？
- (A) 採用蔽極線圈方式起動，轉子會由磁極蔽極處轉向磁極未蔽極處  
 (B) 電容起動方式是在輔助繞組串聯一個起動電容，以幫助分相  
 (C) 永久電容式單相感應電動機不須加設離心開關  
 (D) 分相式單相感應電動機運轉繞組的線徑一般比起動繞組的線徑粗
19. 某單相 110 V、1 馬力、60 Hz 之電容器啓動式電動機，其主繞組阻抗  $Z_M = 5 + j50\Omega$ ，啓動繞組阻抗  $Z_A = 40 + j10\Omega$ ，若須使主繞組之電流與輔助繞組電流相差 90 度電機角(獲得最大啓動轉矩)，試求啓動用電容器之電容量  $C_s$  為多少？
- (A) 1.89 mF                                     (B) 189  $\mu F$   
 (C) 18.9  $\mu F$                                          (D) 1.89  $\mu F$
20. 有一台 220 V、60 Hz、60 kW 的單相感應電動機，若在半載時功率因數為 0.6，此時欲提高功率因數至 0.8，則並聯之電容器應約為多少法拉？
- (A) 960  $\mu F$                                          (B) 1.92 mF  
 (C) 3.62 mF                                         (D) 3.84 mF


## 第二部分：電子學實習

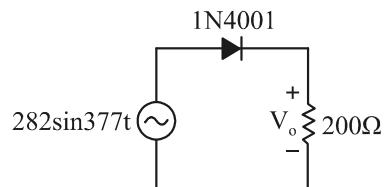21. 感電傷害指工作人員不慎觸電，對人體造成的傷害。通常人體只要通過多少安培即可能致人於死？多少安培則會使人心房顫動或心跳停止？
- (A) 0.1 A、50 mA                                     (B) 1 A、0.5 A  
 (C) 1 mA、0.5 mA                                     (D) 0.1 mA、0.05 mA
22. 如圖(三)所示電路，其輸出峰對峰值  $V_{o(p-p)}$  為何？
- (A) 200 V     (B) 282 V  
 (C) 141.4 V     (D) 0 V




圖(三)

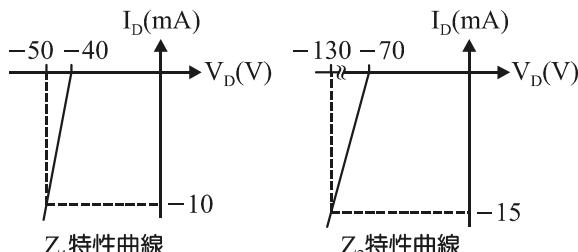23. 稽納二極體特性曲線如圖(四)所示，若接成圖(五)所示電路，則  $V$  約為何？



圖(四)

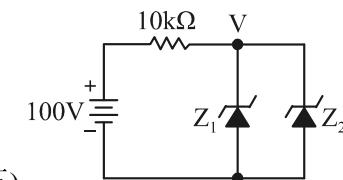


圖(五)

- (A)  $55$  V      (B)  $50$  V      (C)  $45$  V      (D)  $78.6$  V

24. 如圖(六)所示電路，已知所有元件皆具理想特性， $5RC < \frac{1}{200} \text{ sec}$ ，且  $V_i$  為振幅  $\pm 5$  V， $f = 100$  Hz 之方波，則電路輸出  $V_o$  電壓範圍為何？

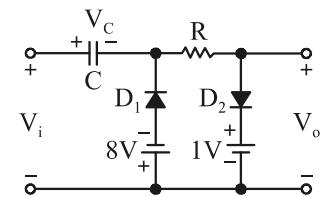- (A)  $-8$  V ~  $+1$  V  
 (B)  $-6$  V ~  $+1$  V  
 (C)  $-8$  V ~  $+6$  V  
 (D)  $-6$  V ~  $+6$  V




圖(六)

25. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 電晶體之  $B$  極有效寬度愈窄，則  $\beta$  值愈高  
 (B) 電晶體在工作區時， $I_C$  隨  $V_{CE}$  增加而減少，這是歐利(Early)效應的結果  
 (C) 將電晶體  $E$ 、 $C$  兩端對調使用，則  $\beta$  會降低，這是因為  $C$  極摻雜濃度較  $E$  極低之緣故  
 (D) 兩個背對背連接之二極體一定不能當電晶體使用

26. 小宇實習課時依照圖(七)電路接線，但不小心將電阻  $R_{B2}$  拿成  $5\text{k}\Omega$ ，則可能會有何影響？

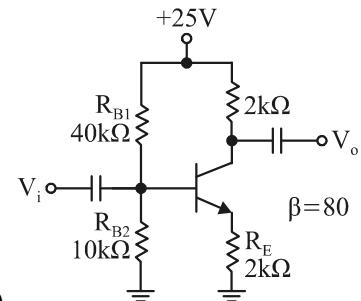
- (A) 電晶體飽和  
 (B) 電晶體截止  
 (C) 輸出負半週失真  
 (D) 輸出正半週失真



圖(七)

27. 如圖(八)所示電路，電晶體  $\beta = 50$ ，切入電壓  $V_{BE} = 0.7$  V，則  $V_{EC}$  約為何？

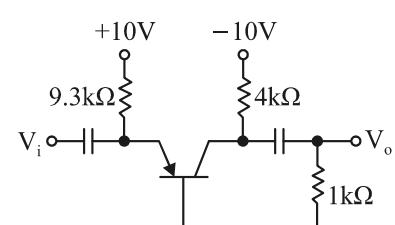
- (A)  $4.3$  V  
 (B)  $5.8$  V  
 (C)  $6.7$  V  
 (D)  $8.1$  V



圖(八)

28. 如圖(九)所示電路，有關電容功用之敘述，下列何者正確？

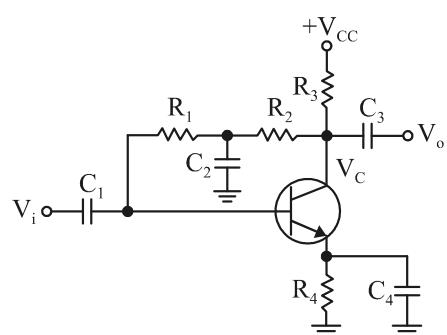- (A)  $C_1$  及  $C_3$  為補償頻率用  
 (B)  $C_1$  及  $C_3$  為隔離交流用  
 (C)  $C_4$  為增加直流工作點之穩定度  
 (D)  $C_2$  及  $C_4$  為消除電壓增益衰減用




圖(九)

29. 一個有射極電阻及射極旁路電容的共射極放大電路，下列敘述何者正確？

- (A) 交流電壓增益會受到射極直流電流大小的影響
- (B) 旁路電容可增加直流電壓增益
- (C) 對直流的工作點而言，旁路電容為負回授的電路
- (D) 若移除旁路電容，直流工作點會明顯改變

30. 如圖(十)所示電路， $A_v$ 、 $R_i$ 、 $R_o$ 代表各級放大器之電壓增益、輸入及輸出阻抗，則整個電路的電流增益  $\frac{I_o}{I_i}$  約為何？

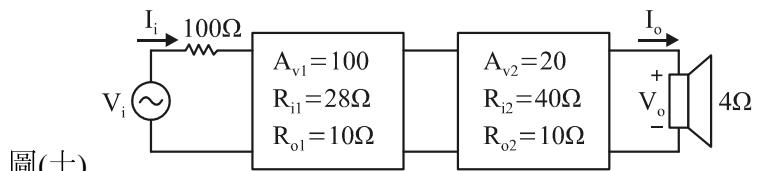- (A) 40 dB
- (B) 3.5 dB
- (C) 70 dB
- (D) 90 dB




圖(十)

31. 常見 FET 包裝強調「請勿觸摸接腳」，其原因為何？

- |           |            |
|-----------|------------|
| (A) 互導增益低 | (B) 輸出阻抗很小 |
| (C) 頻率響應差 | (D) 輸入阻抗很大 |

32. 如圖(十一)所示電路， $g_m = 2 \text{ mA/V}$ ，試求電流增益約為何？

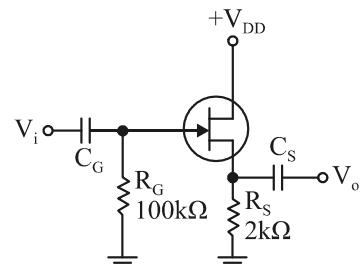
- (A) -2 dB
- (B) +32 dB
- (C) +dB
- (D) -32 dB



圖(十一)

33. 如圖(十二)所示電路， $g_m = 3 \text{ mA/V}$ ， $r_d = 20 \text{ k}\Omega$ ，則電流增益為何？

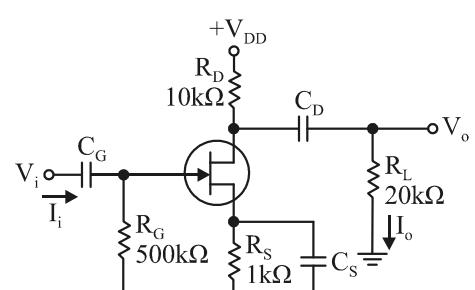- (A) -15
- (B) -375
- (C) -20
- (D) -225




圖(十二)

34. 鑄鑄實際測量 OPA 之開迴路  $V_i - V_o$  關係時，發現當兩輸入均接地時， $V_o$  測得 +15 V，其可能原因为何？

- (A) 輸入阻抗很大
- (B) OPA 輸入端損壞
- (C) 受抵補電壓  $V_{io}$  影響
- (D) 頻帶寬度 B.W. 很小

35. 如圖(十三)所示電路，有關電路的敘述，下列何者正確？

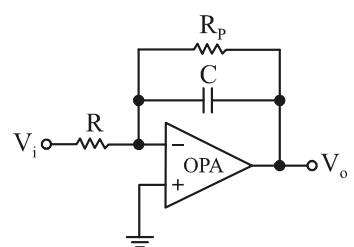- (A) 此電路為 OPA 微分器
- (B) 電容 C 功用為增加電路穩定性
- (C) 電阻  $R_p$  主要功能為限制低頻電壓增益
- (D) 電阻  $R_p$  主要功能為提高低頻電壓增益



圖(十三)

### 第三部分：基本電學實習

36. 一個端子上最多只能連接多少條導線？

- (A) 一條
- (B) 二條
- (C) 三條
- (D) 視需要而定

37. 低壓電纜穿入金屬接線盒時，應使用何種器具以防止損傷電纜？

- (A) 護圈
- (B) 橡皮套圈
- (C) 電纜夾
- (D) 制止螺絲

38. 下列有幾項為正確？


- ①較粗的導線承受電流較大，所以延長線依此原則就可以一直延伸
  - ②人體不同部位同時接觸迴路電源帶電體形成觸電時，ELCB 需動作以保護人員
  - ③工場需有醫藥急救設備，通常以綠色標示安全及急救藥品存放位置
  - ④人體皮膚受熱度影響，當超過抵抗溫度使皮膚表層出現水泡屬於一級燙傷
- (A) 四項
  - (B) 三項
  - (C) 兩項
  - (D) 一項

39. 三用電表之靈敏度愈佳，則  $\frac{\Omega}{V}$  值如何？

- (A) 視電路而定
- (B) 愈小
- (C) 愈大
- (D) 睿敏度與  $\frac{\Omega}{V}$  比值無關

40. 如圖(十四)所示電路，則  $V_c$  為何？

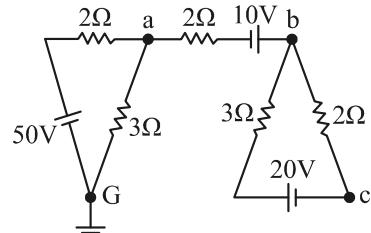- (A) 12 V
- (B) 22 V
- (C) 32 V
- (D) 42 V



圖(十四)

41. 使用電源供應器供應運算放大器工作電路( $\pm 15\text{ V}$ )時，應該把電源供應器調制何種模式？


- (A) 獨立控制(Independent)，電路參考點放在主電源的負
- (B) 並接模式(Parallel)，電路參考點放在主電源的負
- (C) 獨立控制(Independent)，電路參考點放在副電源的正
- (D) 串接模式(Series)，電路參考點放在主電源的負或副電源的正

42. EMT 管不可用於多少伏特以上的配管工程？

- (A) 220 V
- (B) 440 V
- (C) 600 V
- (D) 1000 V

43. 如圖(十五)所示電路，開關 S 在  $t = 0$  時閉合，假設電容在開關閉合前無任何儲能。求經過  $10^{-3}$  秒(sec)時，電容兩端之瞬時電壓  $V_c(t = 10^{-3} \text{ sec})$  值約為何？

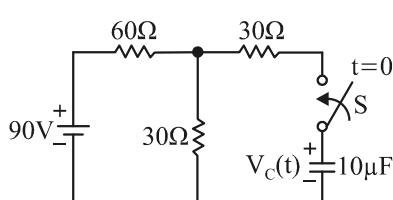- (A) 19 V
- (B) 26 V
- (C) 29 V
- (D) 30 V




圖(十五)

44. 下列何者屬於無鉛鋅錫的成份？

- (A) 錫、鋁、鐵
- (B) 錫、鋁、金
- (C) 錫、銀、銅
- (D) 錫、鋁、銅

45. 如圖(十六)所示電路，試求圖中  $V_o$  之值為何？

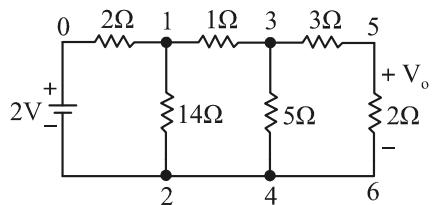- (A)  $\frac{1}{2}$  V
- (B)  $\frac{1}{3}$  V
- (C)  $\frac{1}{5}$  V
- (D)  $\frac{1}{15}$  V



圖(十六)

46. 以三用電表量測家中插座之頻率，可得臺灣家用頻率為多少？

- (A) 60 Hz
- (B) 50 Hz
- (C) 25 Hz
- (D) 無法量測

47. 使用兩瓦特表量測三相負載電功率，若兩表讀值相同，則功率因素為何？


- (A) 1
- (B) 0.86
- (C) 0.707
- (D) 0.5

48. RLC 交流並聯電路，若交流電源頻率大於諧振頻率，則電感兩端之電流與流經電感之電壓相位關係為何？

- (A) 相位相同
- (B) 相位落後
- (C) 相位超前
- (D) 依當時頻率而定

49. 如圖(十七)所示電路為 R-L 直流電路充電的暫態實驗，開關 S 在位置 2 已有一段很長的時間。現在將開關 S 撥至位置 1，則下列敘述何者錯誤？

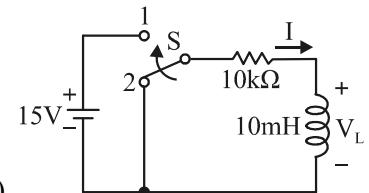- (A) 將開關 S 撥至位置 1 的瞬間，電感器的端電壓  $V_L = 15$  V，電路電流  $I = 0$
- (B) 充電期間，電感器的端電壓  $V_L$  逐漸減小，電路電流  $I$  則逐漸增大
- (C) 穩定時，電感器的端電壓  $V_L = 0$ ，電感器視同開路
- (D) 時間常數  $\tau = 1 \mu s$



圖(十七)

50. 有關瓦時計內部線圈裝置及配線方式，下列何者正確？

- (A) 線徑較細且匝數較多的電壓線圈與負載並聯
- (B) 線徑較粗且匝數較多的電流線圈與負載串聯
- (C) 線徑較粗且匝數較少的電壓線圈與負載並聯
- (D) 線徑較細且匝數較多的電流線圈與負載串聯

【以下空白】