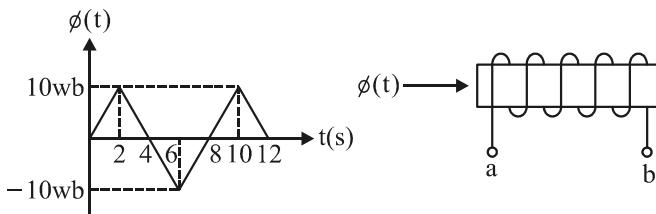


第一部分：電工機械




1. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 直流發電機標示於銘牌(name plate)上的容量係以 KW 為單位
- (B) 直流電動機標示於銘牌(name plate)上的容量係以馬力為單位
- (C) 變壓器標示於銘牌(name plate)上的容量係以 KW 為單位
- (D) 交流發電機標示於銘牌(name plate)上的容量係以 KVA 為單位

2. 如圖(一)所示，磁通量 $\phi(t)$ 為一三角波函數通過匝數為 5 匝的線圈，則線圈的反電勢 E_{ab} 波形為下列何者？



圖(一)

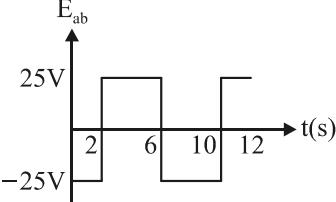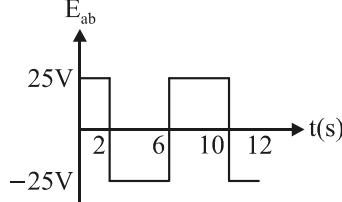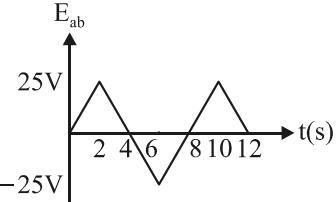- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 無法感應應電勢

3. 某六極雙分疊繞直流發電機，電樞總匝數為 1000 匝，角轉速為 120 rad/s ，而每極磁通量為 $5 \times 10^{-5} \text{ 馬}$ ，則電樞感應的應電勢為多少伏特？


- (A) $\frac{400}{\pi} \text{ V}$
- (B) $\frac{300}{\pi} \text{ V}$
- (C) $\frac{200}{\pi} \text{ V}$
- (D) $\frac{120}{\pi} \text{ V}$

4. 一四極單分波繞之直流電動機其電磁轉矩為 1 公斤-米，每路徑的電樞電流為 8 安培，轉速為 10 rps，此時電樞反電勢約為多少伏特？

- (A) $5\pi \text{ V}$
- (B) $8\pi \text{ V}$
- (C) $10.25\pi \text{ V}$
- (D) $12.25\pi \text{ V}$

5. 如圖(二)所示為疊繞之繞法，在圖中的 A、B、C 分別表示為何？

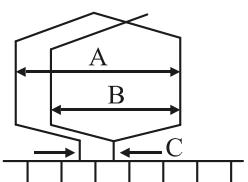- (A) 前節距、後節距、換向片節距
- (B) 後節距、前節距、換向片節距
- (C) 前節距、後節距、線圈節距
- (D) 後節距、前節距、線圈節距



圖(二)


6. 有一台四極直流發電機，電樞導體數為 288 根，採單分疊繞，電樞電流為 120 安培，若電刷順轉向移位 15 度機械角時，求一對磁極之交磁安匝數為多少？

- (A) 180 安匝
- (B) 360 安匝
- (C) 720 安匝
- (D) 1440 安匝

7. 如圖(三)所示為某一發電機之換向曲線圖，若其線圈的自感量為

10 mH，則下列敘述何者正確？

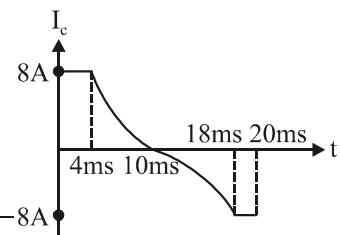- (A) 該線圈產生 11.42 的電抗電壓
- (B) 換向初期的時間比換向後期的時間長
- (C) 時間區段 0~4 ms 的電流方向與時間區段 18 ms~20 ms 的電流方向相同
- (D) 在時間點 4 ms 該電機進行換向



圖(三)

8. 可正常建立電壓之分激式發電機與外激式發電機，當剩磁反向且電樞反轉時，兩者所建立的電樞應電勢為何？

- (A) 分激式發電機建立相同極性的電樞應電勢；外激式發電機建立相反極性的電樞應電勢
- (B) 分激式發電機無法建立電樞應電勢；外激式發電機建立相同極性的電樞應電勢
- (C) 分激式發電機無法建立電樞應電勢；外激式發電機建立相反極性的電樞應電勢
- (D) 分激式發電機建立相反極性的電樞應電勢；外激式發電機建立相同極性的電樞應電勢

9. 一 80 KW/200 V 之四極單分疊繞之直流串激式發電機，共有四只電刷，若電樞電阻為 0.04 歐姆，串激場電阻為 0.06 歐姆，分流器電阻為串激場電阻的 2 倍，且每只電刷壓降為 2 V，則此發電機滿載時感應電勢為多少伏特？

- (A) 244 V
- (B) 242 V
- (C) 240 V
- (D) 236 V

10. 將 A、B 兩部短複激式發電機的串激場繞組以均壓線並聯後運轉，兩台發電機此時共同負擔 180 A 端電壓為 210 V 的負載，且 A 機此時的電樞電流為 102 A。兩部發電機的規格如表(一)所示，試求 A 機的負載電流以及 B 機的負載電流分別為何？(若激磁電流忽略不計)

	電樞電阻	串激場電阻	分激場電阻
A 機	0.6 Ω	0.3 Ω	200 Ω
B 機	0.3 Ω	0.2 Ω	200 Ω

表(一)

- (A) 60 A、120 A
- (B) 120 A、60 A
- (C) 72 A、108 A
- (D) 108 A、72 A

11. 有關直流發電機改接為直流電動機，下列敘述何者錯誤？


- (A) 無中間極之串激式發電機改接為電動機，若反接串激場繞組，則轉向和發電機相同且電刷不需移位
- (B) 無中間極之直流分激式發電機改接為電動機，則轉向和發電機相同且電刷需逆轉向移位至新中性面
- (C) 具中間極之串激式發電機改接為電動機，若串激場繞組未反接，則轉向和發電機相反且電刷不需移位
- (D) 具中間極之積複激發電機改接為電動機，若要維持原電機的場磁通特性則串激場繞組必須反接

12. 某串激式電動機在激磁電流為 20 A 時磁通尚未飽和，且此時轉矩為 100 牛頓-米，若此時將激磁電流減少至 10 A，則此時轉矩為多少牛頓-米？

- (A) 50 牛頓-米
- (B) 25 牛頓-米
- (C) 10 牛頓-米
- (D) 5 牛頓-米

13. 如圖(四)所示為何種直流電動機？

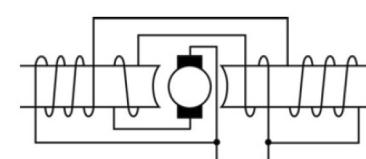- (A) 分激式
- (B) 積複激式
- (C) 串激式
- (D) 差複激式



圖(四)


14. 有關直流電動機之起動，下列敘述何者錯誤？

- (A) 差複激式電動機起動時，需將串激場繞組短路以增大起動轉矩且避免反轉
- (B) 串激式電動機空載時，激磁電流太小，所以不可以空載起動以避免超速
- (C) 串激式電動機起動時，將分流電阻置於最小值，此時有最大轉矩以及低轉速
- (D) 分激式電動機起動時，應該使場電阻器為最小值，以增加起動轉矩

15. 有一 100 KVA 變壓比為 120/240 之升壓變壓器，若一次側線圈之阻抗為 $12 + j18 \Omega$ ，而二次側的線圈阻抗為 $48 + j56 \Omega$ ，而負載阻抗為 $24 + j32 \Omega$ ，當初級線圈加上 100 V 時，則電源電流為多少安培？
 (A) 1 安培 (B) 2 安培 (C) 4 安培 (D) 8 安培
16. 單相變壓器 10 KVA、4000 V/400 V、60 HZ，若二次側電阻標么值為 0.6 pu、二次側電抗標么值為 0.8 pu，試求在功率因數為 0.707 超前時電壓調整率為何？
 (A) -14.14% (B) -28.28% (C) 14.14% (D) 28.28%
17. 若有一容量為 S(KVA)、電壓比為 $\frac{V_1}{V_2}$ 之變壓器，於低壓側(V_2 側)進行開路試驗，其實驗數據如表(二)所示，則下列敘述何者正確？
- | 開路試驗 | 瓦特表 P_{oc} | 電壓表讀值 V_{oc} | 電流表 I_{oc} |
|------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 試驗 1 | $P_{oc} = P_1$ | $V_{oc} = V_2$ | $I_{oc} = 5\% \text{ 額定電流}$ |
| 試驗 2 | $P_{oc} = P_2$ | $0 < V_{oc} < V_2$ | $I_{oc} = 5\% \text{ 額定電流}$ |
- (A) $P_1 < P_2$
 (B) 激磁導納 Y_o ：試驗 1 的值等於試驗 2 的值
 (C) 激磁電納 B_m ：試驗 1 的值大於試驗 2 的值
 (D) 激磁電導 G_o ：試驗 1 的值小於試驗 2 的值
18. 單相 8 KVA 之變壓器，其鐵損為 300 W、滿載銅損為 500 W。該變壓器在功率因數為 0.6 時，滿載工作 8 小時、半載工作 8 小時，其餘時間變壓器未供電，則全日效率為何？
 (A) 91.6% (B) 88.78% (C) 86.88% (D) 85.46%
19. 單相變壓器三台 3300 V/300 V 作 Δ-Y 連接，若二次側的線電壓為 180 V，一次線電流為 2 A，試求一次側線電壓以及二次側線電流分別為何？
 (A) $\frac{1980}{\sqrt{3}} \text{ V}$ 、 $\frac{22}{\sqrt{3}} \text{ A}$ (B) 1980 V、22 A
 (C) $\frac{1980}{\sqrt{3}} \text{ V}$ 、22 A (D) 1980 V、 $\frac{22}{\sqrt{3}} \text{ A}$
20. 某雙繞組變壓器若改接成自耦變壓器 125 V/100 V，提供 18 KW 功因數為 0.9 落後之負載，則下列敘述何者錯誤？
 (A) 自耦變壓器之輸出容量為 20 KVA (B) 感應容量為 4 KVA
 (C) 通過共用繞組的電流為 50 A (D) 通過串聯繞組的電流為 160 A

第二部分：電子學實習

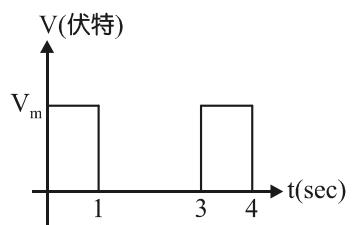
21. 如圖(五)所示有一電壓波形，若此電壓通過 9 歐姆的電阻消耗平均功率 3 瓦特，試求電壓波形最大值為多少伏特？
 (A) $6\sqrt{2} \text{ V}$ (B) 6 V (C) $9\sqrt{2} \text{ V}$ (D) 9 V
22. 有一個二極體在華氏溫度為 122°F 時，逆向漏電流為 $32 \mu\text{A}$ ，若該二極體溫度每增加攝氏 8°C 電流增加一倍，則在華氏溫度為 50°F 時，逆向漏電流為多少安培？
 (A) $1 \mu\text{A}$ (B) $\sqrt{2} \mu\text{A}$ (C) $2 \mu\text{A}$ (D) $2\sqrt{2} \mu\text{A}$



圖(五)





23. 如圖(六)所示電路，若二極體均具理想特性，且電源電壓為 $44\sin 100t$ V、電容量 $C = 40 \mu F$ 、電阻值 $R_L = 22 k\Omega$ ，試求負載電阻兩端的漣波峰對峰值 $V_{r(p-p)}$ 為何？

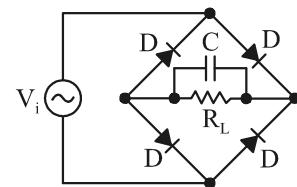- (A) $\frac{2}{3}$ V (B) $\frac{1}{2}\pi$ V
 (C) $\frac{3}{4}$ V (D) $\frac{3}{2}\pi$ V




圖(六)

24. 假設輸入信號 V_s 為 $30\sin 377t$ V，且 D_1 、 D_2 為理想二極體，則下列何者可得到 -60 V 之電壓輸出？

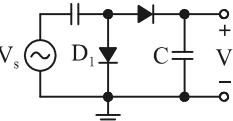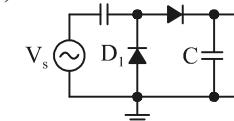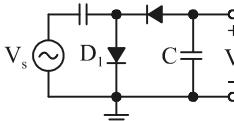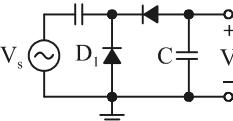- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

25. 如圖(七)所示電路，若輸入信號為工作週期 50% 的方波，若輸出電壓以直流電壓表量測其電壓指示多少伏特？

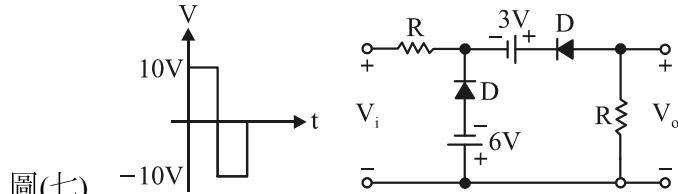
- (A) -3 V
 (B) 3 V
 (C) 1.5 V
 (D) -1.5 V



圖(七)

26. 如圖(八)所示電路，假設箝位二極體之 $V_z = 12$ V，最大額定功率為 360 mW，若負載電阻 R_L 兩端的 V_o 電壓要維持在 12 V，試求 R_L 之範圍約為何？

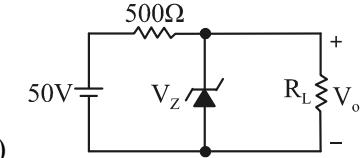- (A) $58 \Omega \sim 160 \Omega$
 (B) $158 \Omega \sim 260 \Omega$
 (C) $260 \Omega \sim 500 \Omega$
 (D) $500 \Omega \sim 750 \Omega$




圖(八)

27. 有關電晶體特性的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 電晶體進入飽和區時 I_E 大於 $I_B + I_C$
 (B) 電晶體基極(B)的寬度最薄
 (C) 電晶體若不考慮增益問題，射極(E)與集極(C)反接仍可使用
 (D) 電晶體的集極(C)摻雜濃度最低的目的為增加逆向耐壓

28. 如圖(九)所示電路，電晶體 $V_{BE} = -0.7$ V 且 $\beta = 40$ ，試求電流 I_2 約為何？

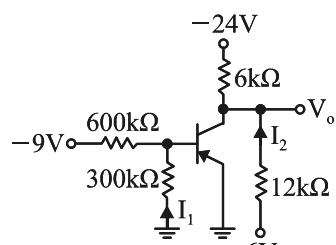- (A) 1.1 mA
 (B) 1.5 mA
 (C) 1.9 mA
 (D) 2.2 mA



圖(九)


29. NPN 型的電晶體工作於 $I_{C(sat)} < \beta I_B$ ，則電晶體三端的電壓 V_C 、 V_B 、 V_E 的大小關係，下列敘述何者正確？

- (A) $V_E > V_C > V_B$
 (B) $V_C > V_B > V_E$
 (C) $V_B > V_C > V_E$
 (D) $V_C > V_E > V_B$

30. 如圖(十)所示電路，已知電晶體參數 $\beta = 150$ ， $r_\pi = 1.25 \text{ k}\Omega$ ，

試求電壓增益 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 約為何？

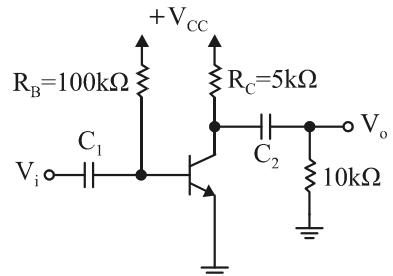- (A) -400
- (B) -350
- (C) -300
- (D) -250



圖(十)

31. 有關共射極電晶體放大器之低頻響應部分，下列何者不是其主要因素？


- | | |
|-----------------|---------------|
| (A) 射極(E)電阻旁路電容 | (B) 電晶體極際電容 |
| (C) 基極(B)交連電容器 | (D) 集極(C)隔離電容 |

32. 如圖(十一)所示電路，經由小訊號分析以及忽略 r_d 效應後，

得知 $Z_i = 2 \text{ M}\Omega$ ，已知 $A_i = \frac{i_o}{i_s} = 500$ ，則 $\beta_1(h_{fe1})$ 、 $\beta_2(h_{fe2})$ 之

值應如何搭配最適合？

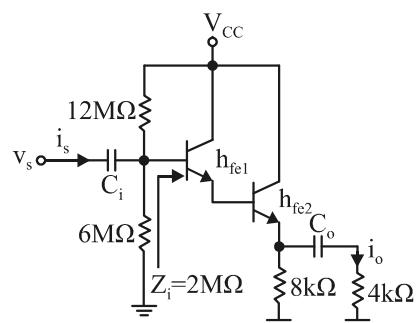- (A) $h_{fe1} = 50$ ； $h_{fe2} = 25$
- (B) $h_{fe1} = 44$ ； $h_{fe2} = 50$
- (C) $h_{fe1} = 45$ ； $h_{fe2} = 35$
- (D) $h_{fe1} = 44$ ； $h_{fe2} = 24$



圖(十一)


33. 有關電晶體 BJT 與場效應電晶體 FET 之比較，下列敘述何者錯誤？

- (A) BJT 為電流控制元件；FET 為電壓控制元件
- (B) BJT 為正溫度係數，熱穩定度差；FET 為負溫度係數，熱穩定度佳
- (C) BJT 增益頻寬積小；FET 增益頻寬積大
- (D) 日製編號中第三項若編號(A, B, C, D)為 BJT；若編號(J, K)為 FET

34. 如圖(十二)所示電路，已知夾止飽和電流 $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ，夾止電壓

$V_{GS(OFF)} = -2 \text{ V}$ ，求 V_{DS} 為何？


- (A) 6 V
- (B) 4 V
- (C) 3 V
- (D) 2 V

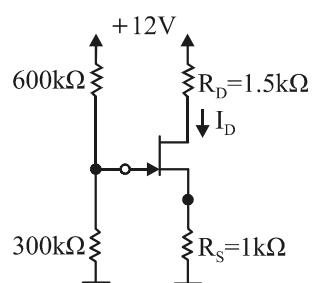

圖(十二)

35. 如圖(十三)所示，此曲線為下列何種 FET 的 $I_D - V_{GS}$ 之特性曲線？

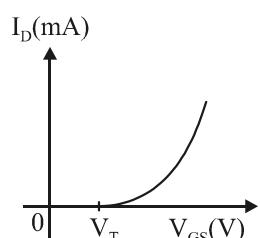- (A) N 通道增強型 MOSFET
- (B) P 通道增強型 MOSFET
- (C) N 通道空乏型 MOSFET
- (D) P 通道空乏型 MOSFET



圖(十三)

第三部分：基本電學實習

36. 魯夫在進行活線作業時不慎觸電而倒地不起，當下立即處置的第一步驟為何？

- (A) 立即當魯夫移開感電區域
- (B) 立即切除電源
- (C) 立即打 119
- (D) 立即進行 CPR

37. 以指針式三用電表進行交流電壓測量時，在尚未進行測量時指針無法指示在 0 V 的位置，則應該如何處置？

- (A) 將內部 1.5 V 的兩顆電池更換
- (B) 將內部 9 V 的電池更換
- (C) 使用零歐姆調整鈕歸零
- (D) 使用一字起子進行零位調整

38. 如圖(十四)所示電路，試求電流 I 為何？


- (A) 3.5 A
- (B) 2.5 A
- (C) 1.5 A
- (D) 0.5 A

39. 如圖(十五)所示，佐助以指針式三用電表的歐姆檔 $R \times 1 K$ 的檔位在 AB 兩端點進行測量，若每個電阻值皆相同且指針指示在 6 的位置，試求每一個電阻的色碼較可能為何？

- (A) 棕黑黃銀
- (B) 白黑橙金
- (C) 棕黑橙金
- (D) 白黑紅金

40. 如圖(十六)所示電路，柯瑞在基本電學實習時於 B-D 兩端點接上理想電流表，並同時在 A-C 兩端點接上理想電壓表，若電流表指示 4 A 且電壓表指示 48 V，試求電阻 R_2 為多少歐姆？

- | | |
|----------|----------|
| (A) 3 Ω | (B) 6 Ω |
| (C) 12 Ω | (D) 15 Ω |

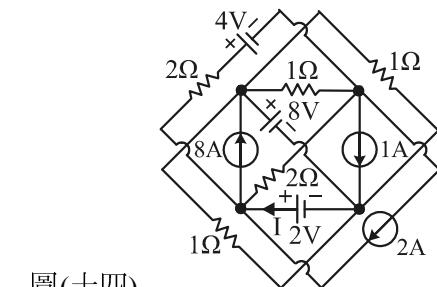

圖(十四)

41. 規格為 3 P、250 V、30 AT、40 AF、 $IC = 5 KA$ 之無熔絲開關，當負載側送電瞬間發生短路現象，其故障電流為 5500 A，則下列敘述何者正確？

- (A) 無熔絲開關立即跳脫啓斷負載
- (B) 無熔絲開關無法做短路保護
- (C) 當電流超過 30 A 時立即跳脫與負載電流的大小無關
- (D) 無法啓斷

42. 娜美家中的瓦時表規格為 110 V、10 A、1000 Rev/KW-h，若娜美觀察瓦時表每 6 秒轉一圈，則娜美家中此時的電功率為多少瓦特？


- (A) 600 瓦特
- (B) 500 瓦特
- (C) 400 瓦特
- (D) 300 瓦特

43. 有關規格為 1.25-5Y 之壓接端子，則下列敘述何者正確？


- (A) 5 代表端子的額定電流為 5 A
- (B) 5 代表螺絲的孔徑
- (C) 1.25 代表導線的線徑
- (D) 5 代表導線的線徑

44. 有一游標卡尺本尺每格刻度 1 mm，游標尺刻度為 0 至 10，共 50 格。今以此游標尺量測，讀得游標尺 0 點位於本尺第 19 至 20 格間，且游標尺第 18 格刻度與本尺刻度線對齊，則量測物之長度應為何？

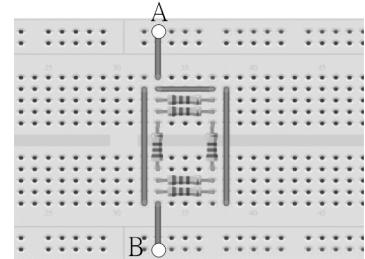- (A) 17.38 mm
- (B) 18.36 mm
- (C) 19.36 mm
- (D) 20.36 mm







圖(十五)

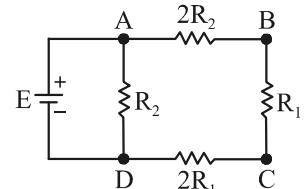


圖(十六)

45. 下列何者為 220 V、20 A 接地型插座之正確接線？

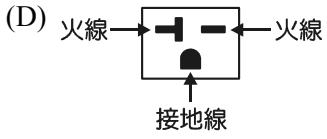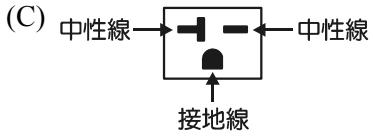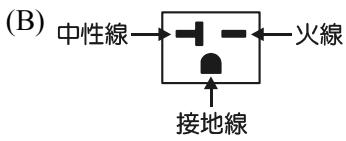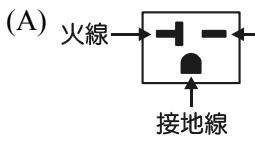

46. 如圖(十七)所示為三處控制一燈之單線圖，試求 A、B、C 三個管徑內的導線數目分別為何？

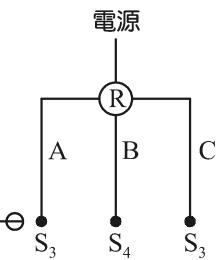
- (A) A 管：4 根；B 管：3 根；C 管：4 根
- (B) A 管：4 根；B 管：4 根；C 管：3 根
- (C) A 管：3 根；B 管：3 根；C 管：3 根
- (D) A 管：3 根；B 管：4 根；C 管：4 根



圖(十七)

47. 如圖(十八)所示為直流暫態實驗，欲在示波器上同時顯示 V_C 及 V_R 的波形，應如何選擇示波器的(Vertical Mode)檔位及接線？

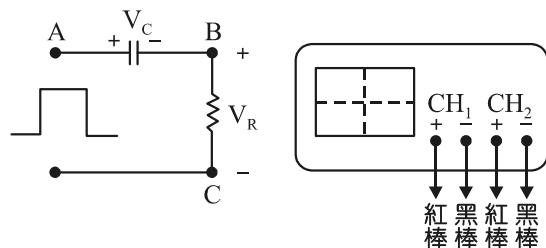- (A) 信號觀測模式置於 DUAL。 CH_1 的紅棒接 A， CH_1 的黑棒接 B； CH_2 的紅棒接 C， CH_2 的黑棒接 B
- (B) 信號觀測模式置於 ADD。 CH_1 的紅棒接 A， CH_1 的黑棒接 B； CH_2 的紅棒接 B， CH_2 的黑棒接 C
- (C) 信號觀測模式置於 ADD。 CH_1 的紅棒接 A， CH_1 的黑棒接 B； CH_2 的紅棒接 C， CH_2 的黑棒接 B
- (D) 信號觀測模式置於 DUAL。 CH_1 的紅棒接 A， CH_1 的黑棒接 B； CH_2 的紅棒接 B， CH_2 的黑棒接 C




圖(十八)

48. 工廠內為了防止人員感電造成事故，應於電路中加裝：

- (A) 無熔絲開關
- (B) 積熱電驛
- (C) 漏電斷路器
- (D) 電氣接點互鎖

49. 如圖(十九)所示電路，若開關 SW 在 $t=0$ 時閉合，則欲使此電路達穩態需經多久？

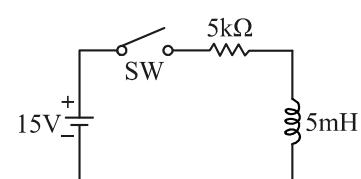
- (A) $1 \mu s$
- (B) $5 \mu s$
- (C) $10 \mu s$
- (D) $15 \mu s$



圖(十九)

50. 如圖(二十)所示若各元件均具理想特性，開關 S 閉合很久之後，在 $t=0$ 時將開關 S 打開，試求 $I_D(0^+)$ 為多少安培？

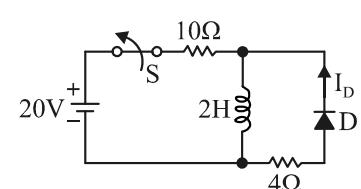- (A) 2 A
- (B) -2 A
- (C) 5 A
- (D) -5 A



圖(二十)

【以下空白】