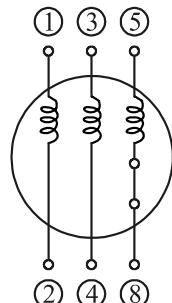


第一部分：電工機械

1. 有關直流電動機的敘述，下列何者錯謬？
 - (A) 串激式電動機用於需要大起動轉矩之處，但無載時無法使用
 - (B) 他激式電動機在磁場電流固定的情況下，轉矩與負載電流之關係為一直線
 - (C) 分激式電動機接交流電源幾乎無法運轉
 - (D) 積複激式電動機啟動時，為避免飛脫，須將串激場繞組短路
2. 兩具 30 kVA 之單相變壓器接成 V-V 接線供應三相平衡負載，現增加同容量之變壓器一具，改為 Δ-Δ 接線供電，則可增加多少輸出容量？
 - (A) 38.04 kVA
 - (B) 51.96 kVA
 - (C) 86.6 kVA
 - (D) 98.04 kVA
3. 有關三相感應機的敘述，下列何者正確？
 - (A) 當定子的三相繞組接上三相平衡電源時，設每相繞組於氣隙中所建立之磁動勢最大值為 f_m ，而三相繞組所建立之合成磁動勢為 $3f_m$
 - (B) 當轉差率 $s < 0$ 時，電動機具逆轉制動作用
 - (C) 繞線式感應機採轉子外加電阻控速時，在負載不變下，其轉子轉速會變慢
 - (D) 轉子外加電阻控速法及變極控速法，皆僅適用於繞線式感應機
4. 如圖(一)所示，單相雙電壓分相式感應電動機有二組行駛線圈及一組起動線圈，電壓額定均為 110 V；設電源端編號為 L₁、L₂，則下列四種接線何者正確？
 - (A) L₁—①③，L₂—⑧，②④⑤連接，L₁、L₂ 接於 110 V 電源
 - (B) L₁—⑤，L₂—②④，①③⑧連接，L₁、L₂ 接於 220 V 電源
 - (C) L₁—①，L₂—④⑧，②③⑤連接，L₁、L₂ 接於 220 V 電源
 - (D) L₁—①③⑤，L₂—②④⑧，L₁、L₂ 接於 220 V 電源
5. 交流發電機採用旋轉磁場式，有關轉磁式之相關敘述，下列何者正確？
 - (A) 電樞繞組裝置於轉子，適用於大容量高壓者
 - (B) 轉子採交流電源激磁
 - (C) 直流發電機亦採用旋轉磁場式
 - (D) 絝緣比較容易，並可提高電樞電壓
6. 有關同步發電機之短路比的敘述，下列何者正確？
 - (A) 短路比愈小，電樞反應愈大
 - (B) 短路比愈小，百分比同步阻抗愈小
 - (C) 短路比愈大，同步電抗愈大
 - (D) 短路比愈大，電壓調整率愈大
7. 三相同步電動機之負載轉矩若大於脫出轉矩時，將造成何種現象？
 - (A) 電動機將逐漸減速而停止運轉
 - (B) 電動機將維持同步速度之速度穩定運轉
 - (C) 電動機將逐漸加速而造成危險
 - (D) 電動機將以低於同步速度之速度穩定運轉



圖(一)

8. 有關線性感應電動機的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 一次側之極數可以不必為偶數
- (B) 一、二次側間隙較大，須產生大的磁化電流，造成功率因數低
- (C) 無須任何傳動機構即可使轉子以直線方式運動
- (D) 只要將極距縮小即可增大同步速率


9. 某二極 33 槽、雙層繞之直流機，有關均壓線與虛設線圈的敘述，下列何者正確？

- (A) 採用單分前進式疊繞時均壓線需裝設 34 只
- (B) 採用單分後退式波繞時毋須裝設虛設線圈
- (C) 均壓線與虛設線圈通過的電流性質均為交流電
- (D) 均壓線設置目的為改善換向；虛設線圈設置的目的為改善功因

10. 如圖(二)所示之變壓器，電源電壓為 100 V，匝數比為 1 : 2，

則電表讀值應為多少？

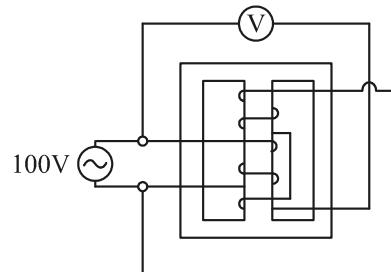
- (A) 100 V
- (B) 200 V
- (C) 300 V
- (D) 400 V



圖(二)

11. 如圖(三)所示之三相電路，設 $I_a = 30\angle 0^\circ \text{ A}$ ， $I_b = 50\angle 120^\circ \text{ A}$ ， $I_c = 50\angle -120^\circ \text{ A}$ ，則：

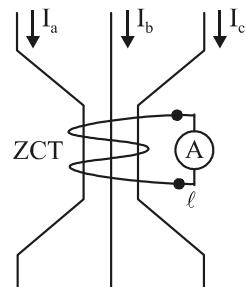- (A) 交流安培計所檢出的電流讀值為 20 A
- (B) 交流安培計所檢出的電流讀值為 5 A
- (C) 該裝置為零相比流器，可將待測電流降低
- (D) 該裝置為貫穿式比流器，可於系統故障時，保護人體及設備的安全



圖(三)


12. 一部六極、60 Hz、220 V，三相感應電動機在全壓起動時，起電流為 120 A，起動轉矩為 180 牛頓-米，則下列敘述何者錯誤？

- (A) 採 Y-Δ 降壓啟動法，起動電流為 40 A，起動轉矩為 60 牛頓-米
- (B) 採自耦變壓器降壓啟動法由 50% 抽頭起動時，電源側線電流為 60 A，電動機側線電流為 30 A
- (C) 採補償器降壓啟動法由 75% 抽頭起動時，起動轉矩為 101.25 牛頓-米
- (D) 採電抗器降壓啟動法由 50% 抽頭起動時，起動電流為 60 A，起動轉矩為 45 牛頓-米

13. 如圖(四)所示，一導體在磁場中，以每秒 5 米之速度，分別朝圖中①至

⑥六個方向運動，若磁通密度為 4 韋伯/米²，導體總長為 1 米，則導體之應電勢大小 $E_1 \sim E_6$ 何者正確？

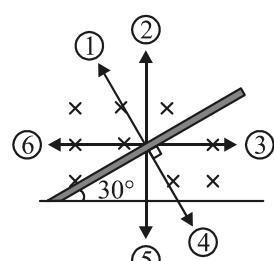- (A) $E_1 = E_4 = 10\sqrt{3} \text{ V}$ 、 $E_2 = E_5 = 10 \text{ V}$
- (B) $E_2 = E_5 = 20 \text{ V}$ 、 $E_3 = E_6 = 10 \text{ V}$
- (C) $E_1 = E_4 = 20 \text{ V}$ 、 $E_2 = E_5 = 10\sqrt{3} \text{ V}$
- (D) $E_2 = E_5 = 10 \text{ V}$ 、 $E_3 = E_6 = 10\sqrt{3} \text{ V}$



圖(四)


14. 可正常建立電壓之分激式、串激式與外激式發電機，僅將剩磁反向時所建立的電樞應電勢為何？
- 分激式及串激式可建立相同極性的電樞應電勢；外激式建立相反極性的電樞應電勢
 - 分激式無法建立電樞應電勢；外激式及串激式發電機建立相同極性的電樞應電勢
 - 分激式發電機無法建立電樞應電勢；串激式建立同極性的電樞應電勢；外激式建立相反極性的電樞應電勢
 - 分激式及串激式建立相反極性的電樞應電勢；外激式發電機建立相同極性的電樞應電勢
15. 三台 $3300\text{ V}/220\text{ V}$ 之單相變壓器接成 $\Delta - Y$ 連接，一次側加入三相 3000 伏電源，二次側負載採 Y 型連接，每相阻抗為 $6 + j8 \Omega$ ，若不考慮損失，下列何者錯誤？
- 二次側線電壓為 $200\sqrt{3} \text{ V}$
 - 一次側相電流為 $\frac{4}{3} \text{ A}$
 - 每相消耗功率 7200 W
 - 三相容量 12 kVA
16. 有一部六極的三相感應電動機，接於頻率 60 Hz 的電源，在同一轉矩下若以 0.2Ω 的外加電阻連接加入滑環，可得 1000 rpm 的轉速。若改用 0.5Ω 的外加電阻可得 800 rpm 。現在要得到 600 rpm 的轉速應外接幾歐姆的電阻？
- 0.6Ω
 - 0.8Ω
 - 1.0Ω
 - 1.2Ω
17. 一部四相步進電動機，轉子齒數為 18 ，驅動脈波為 120 PPS 時，試求該步進電動機之轉速為多少 rpm ？
- 若採 $1-2$ 相激磁，轉速為 100 rpm
 - 若採 1 相激磁，轉速為 120 rpm
 - 若採 2 相激磁，轉速為 120 rpm
 - 採 1 相激磁或 2 相激磁，轉速均為 100 rpm
18. 兩部過複激式發電機並聯運轉在電樞電壓一樣的情況下，已知發電機 A 串激場電阻為 0.01Ω ，發電機 B 串激場之電阻為 0.015Ω ，現有 200 V 、 200 kW 之負載由兩機共同負擔，假設 A 機電樞電流供給 25% 之負載電流，其餘由 B 機電樞電流供給，試求均壓線之電流大小及性質？
- 直流 150 A
 - 直流 350 A
 - 交流 150 A
 - 交流 350 A
19. 有一部直流分激電動機，電源電壓為 200 伏特，電樞電流為 120 安培，電樞電阻為 0.1 歐姆，共 8 只電刷，電刷壓降每只以 1 V 計，磁通量為 3×10^{-3} 韋伯，轉速為 750 rpm ，今將磁通量減少 25% ，設轉矩不變，則轉速約為多少？
- 875 rpm
 - 978 rpm
 - 1283 rpm
 - 1435 rpm
20. 有一台 2 kVA 、 $1000/100 \text{ V}$ 、 60 Hz 之單相變壓器，黑胖在進行開路實驗及短路實驗時，其數據如下表所示，則計算出之相關數值，何者錯誤？
- | 儀表讀數
試驗法 | 伏特表讀數(V) | 安培表讀數(A) | 瓦特表讀數(W) | 量測端 |
|-------------|----------|----------|----------|-----|
| 開路試驗 | 額定電壓 | 1 | 120 | 低壓側 |
| 短路試驗 | 120 | 額定電流 | 192 | 高壓側 |
- 低壓側的等值電抗為 0.36Ω
 - 當開路試驗所加電壓為 50 V 時，瓦特表讀值為 30 W
 - 若負載功率因數為 0.8 滯後，則在額定工作情況下電壓調整率為 6%
 - 欲產生最大效率之負載率為 0.79

第二部分：電子學實習

21. 石油、可燃性油脂引發的火災，是屬於哪一類火災？
 (A) A 類火災 (B) B 類火災 (C) C 類火災 (D) D 類火災
22. 稽納二極體最常見的應用為何？
 (A) 整流 (B) 濾波 (C) 穩壓 (D) 放大
23. 電晶體放大電路中，輸出訊號與輸入訊號同相，且電流增益為 1 的是何種組態？
 (A) 共基極組態 (B) 共射極組態
 (C) 共集極組態 (D) 共源極組態
24. 源極隨耦器的主要功能為何？
 (A) 功率放大 (B) 電壓放大 (C) 阻抗匹配 (D) 改善頻率響應

25. 如圖(五)所示之電路，請問箝位電路的輸出電壓直流準位為多少伏特？


- (A) 6 V
 (B) 5 V
 (C) 1 V
 (D) 0 V

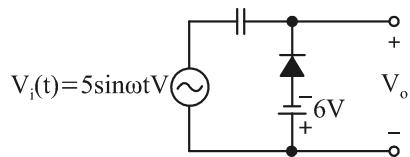

圖(五)

26. 如圖(六)所示之電路，此電路圖為考畢子震盪器，請問 X 應該為何種元件？


- (A) 電阻
 (B) 電容
 (C) 電感
 (D) 二極體

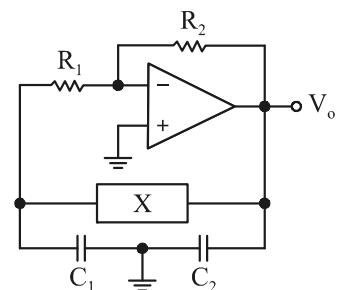

圖(六)

27. 如圖(七)所示之電路，請問此半波整流電路輸出電壓 V_o 為多少伏特？

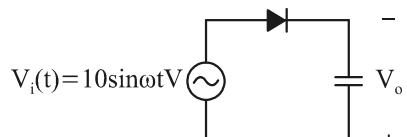- (A) 7.07 V
 (B) -7.07 V
 (C) 10 V
 (D) -10 V




圖(七)

28. 如圖(八)所示之電路，小明在做電晶體放大實驗時，若將 SW 開關斷開，請問會發生何種變化？

- (A) 輸出訊號頻率降低
 (B) 電壓增益變小
 (C) 直流工作點改變
 (D) 輸入阻抗變小

29. 達靈頓電路其第一級與第二級分別為何種組態？

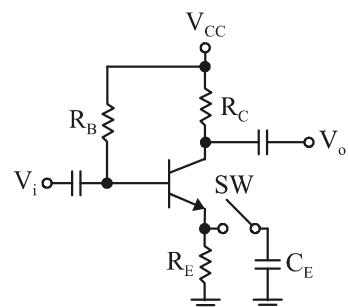- (A) 第一級 CE、第二級 CC
 (B) 第一級 CC、第二級 CB
 (C) 第一級 CC、第二級 CC
 (D) 第一級 CE、第二級 CB




圖(八)

30. 下列何種 FET 無法用三用電表的歐姆檔辨別任何一支接腳？

- (A) P 型 JFET
- (B) 增強型 MOSFET
- (C) 空乏型 MOSFET
- (D) N 型 JFET

31. 如圖(九)所示之電路，請問輸出電壓 $V_o = ?$

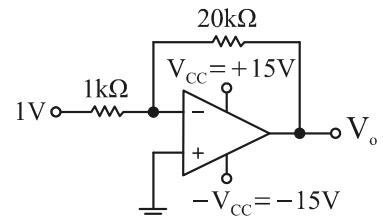- (A) +20 V
- (B) -20 V
- (C) +15 V
- (D) -15 V




圖(九)

32. R-C 相移震盪器至少需要幾節 RC，才能產生震盪？

- | | |
|---------|---------|
| (A) 1 節 | (B) 2 節 |
| (C) 3 節 | (D) 4 節 |

33. 如圖(十)所示之電路，小華在做電晶體直流偏壓實驗時，發現安培計的電流剛開始會隨著 R_B 電阻值變小而增加，但當 R_B 阻值小到一定程度後，安培計的電流就不會再增加，請問原因為何？

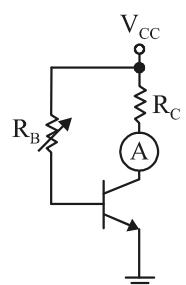
- (A) 電晶體燒毀
- (B) 電晶體進入截止區
- (C) 電晶體工作在主動區
- (D) 電晶體由主動區進入飽和區



圖(十)

34. 如圖(十一)所示之電路，若 $R_s = 1\text{ k}\Omega$ 、 $R_D = 2\text{ k}\Omega$ 、 $g_m = 2\text{ ms}$ ，則電壓增益 $A_v = ?$

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 1.2

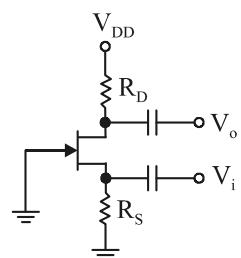


圖(十一)

35. 如圖(十二)所示之電路，此為儀表放大器電路，請問輸出電壓 $V_o = ?$

- (A) 10 V
- (B) 8 V
- (C) 6 V
- (D) 4 V

第三部分：基本電學實習

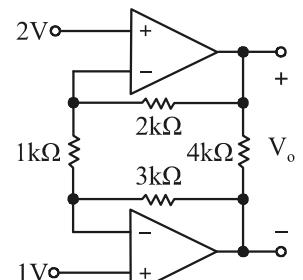

圖(十二)

36. 小鳥棲息在高壓電線上卻不會觸電，原因為何？

- (A) 同一根導線上兩點為等電位，即小鳥兩腳電位差為零，故不會有電流產生
- (B) 因兩腳皆跨在同一線上，對地電壓為零
- (C) 因電流沒有流過小鳥的心臟
- (D) 小鳥的兩腳本身具有絕緣效果

37. 請問示波器的校正電壓波形為何種波形？

- (A) 正弦波
- (B) 鋸齒波
- (C) 三角波
- (D) 方波

38. 惠斯登電橋的主要功能為何？

- (A) 量測電壓
- (B) 量測未知電阻
- (C) 量測電流
- (D) 量測絕緣電阻

39. 下列何種組合能夠達成三處控制一燈之要求？

- (A) 單路、三路及四路開關各 1 個
- (B) 1 個單路開關 + 2 個三路開關
- (C) 3 個三路開關
- (D) 2 個三路開關 + 1 個四路開關

40. 日光燈全亮後，將啟動器移除會發生什麼狀況？

- (A) 正常發亮
- (B) 燈變暗
- (C) 燈熄滅
- (D) 燈閃爍

41. 微波爐不能使用下列何種鍋具？

- (A) 金屬鍋
- (B) 陶鍋
- (C) 玻璃鍋
- (D) 瓷鍋

42. 下列敘述何者正確？

- (A) 吸錫器是用來加熱錫，並將其吸取
- (B) 無鉛錫符合 RoHS(有害物質限用)規範
- (C) 錫內的助錫劑成分中完全沒有毒性，可以在密閉的環境中從事錫接工作
- (D) 電烙鐵加熱後，若暫時不使用，可隨意放置桌面

43. 有關花線的規定，下列何者正確？

- (A) 適用於 600 V 以下線路
- (B) 花線截面積不得小於 3 平方公厘
- (C) 花線使用長度不得超過 10 公尺
- (D) 花線中間不得有接續

44. 漏電斷路器是根據何種定律，作為漏電判斷的準則？

- (A) 歐姆定律
- (B) 克希荷夫電流定律
- (C) 克希荷夫電壓定律
- (D) 楞次定律

45. 有一個 110 V、30 A、1200 Rev/kWh 之瓦時表，用以測量電鍋所消耗之功率，若轉盤每分鐘轉 25 圈，則此電鍋使用一小時的消耗功率為多少瓦特？

- (A) 3300 W
- (B) 1250 W
- (C) 1200 W
- (D) 68.75 W

46. 同時具有兩組線圈的是何種電驛？

- (A) 計時電驛
- (B) 輔助電驛
- (C) 保持電驛
- (D) Y-Δ 專用電驛

47. 如圖(十三)所示之電路，若電容在 SW 閉合前，未儲存任何電荷，請問當開關閉合至少幾秒後，電壓表指示 20 V？

- (A) 40 秒
- (B) 36 秒
- (C) 8 秒
- (D) 5 秒

48. 如圖(十四)所示之電路，請問交流電流表 A_1 及 A_2


- 所量測到的電流大小分別為多少安培？
- (A) $A_1 = 110 \text{ A}$ 、 $A_2 = 50 \text{ A}$
 - (B) $A_1 = 50\sqrt{2} \text{ A}$ 、 $A_2 = 25\sqrt{2} \text{ A}$
 - (C) $A_1 = 0 \text{ A}$ 、 $A_2 = 50 \text{ A}$
 - (D) $A_1 = 0 \text{ A}$ 、 $A_2 = 25\sqrt{2} \text{ A}$

49. 小明使用精密等級 2.0 級、滿刻度 100 伏特之電壓表，量測一個未知元件，測得該元件端電壓為 20 V，請問該元件真正的端電壓範圍為何？


- (A) $20 \text{ V} \pm 10\%$
- (B) $20 \text{ V} \pm 5\%$
- (C) $20 \text{ V} \pm 3\%$
- (D) $20 \text{ V} \pm 2\%$

50. 有兩個直流伏特計，A 表滿刻度 200 V、靈敏度 $20 \text{ k}\Omega/\text{V}$ ；B 表滿刻度 100 V、靈敏度 $50 \text{ k}\Omega/\text{V}$ 。在不損壞電表的狀況下，哪種使用方式量測電壓範圍最大？

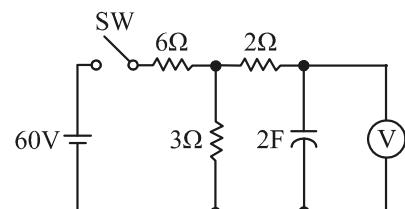- (A) A 表及 B 表串聯使用
- (B) A 表及 B 表並聯使用
- (C) A 表單獨使用
- (D) B 表單獨使用



圖(十三)

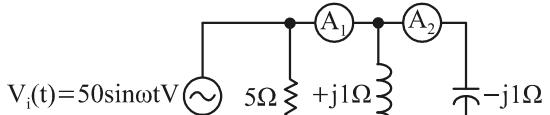

圖(十四)

【以下空白】