

# 100 學年四技二專第四次聯合模擬考試

## 電機與電子群 專業科目（一） 詳解

100-4-03-4

100-4-04-4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
B	C	A	D	C	C	A	C	C	A	B	B	D	A	B	D	A	D	C	A	B	B	C	D	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	B	C	D	A	D	B	B	D	D	C	D	C	D	A	C	B	D	D	C	D	B	C	B

**第一部份：基本電學**

1. 溫度上升主因是電流與溫度之效應，況且一般用電採並聯接法，電壓應為固定值

$$\alpha_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1(t_2 - t_1)} \Rightarrow \alpha_1 R_1 = \frac{\Delta R}{\Delta t} = \alpha_2 R_2$$

$$2. P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{220^2}{5 \times 10^{-3} \times 746} \div 13 \text{ k}\Omega \Rightarrow \text{棕橙橙金}$$

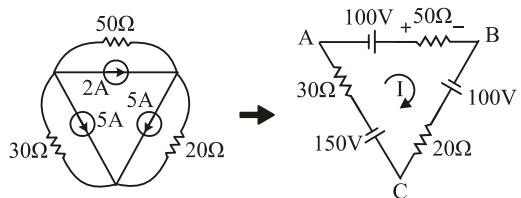3.  $Y \rightarrow \Delta$ 

$$I = \frac{100 + 100 - 150}{50 + 30 + 20} = 0.5 \text{ A}$$

$$V_{AB} = 0.5 \times 50 - 100 = -75 \text{ V}$$


$$4. \frac{V_o - V_1}{10} + \frac{V_o}{20} + \frac{V_o - V_2}{10} = 0$$

$$2V_o - 2V_1 + V_o + 2V_o - 2V_2 = 0, \quad 5V_o = 2V_1 + 2V_2$$

$$V_o = \frac{2}{5}V_1 + \frac{2}{5}V_2$$

$$\therefore a = \frac{2}{5}, \quad b = \frac{2}{5}$$

$$a + b = \frac{4}{5} = 0.8$$

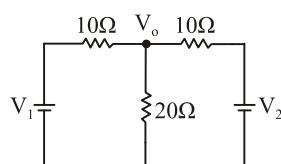

$$5. \text{由 } i_2 \text{ 週路 } V_1 = 4(2-3) + 8(4-3), \quad V_1 = 4 \text{ (V)}$$

$$\text{由 } i_3 \text{ 週路 } V_2 = 10(4-2) + 8(4-3), \quad V_2 = 28 \text{ V}$$

$$\text{由 } i_1 \text{ 週路 } R = \frac{V_2 - V_1}{i_1} = \frac{28 - 4}{2} = 12 \Omega$$


$$6. i_s \text{ 作用, } V_s \text{ 短路: } V_{o1} = i_s \times \frac{120}{120+30} \times 30 = 24i_s$$

$$V_s \text{ 作用, } i_s \text{ 斷路: } V_{o2} = V_s \times \frac{30}{120+30} = \frac{1}{5}V_s$$

$$\therefore V_o = V_{o1} + V_{o2} = 24i_s + \frac{1}{5}V_s$$


$$\therefore a = 24, \quad b = \frac{1}{5} \Rightarrow a + 5b = 25$$
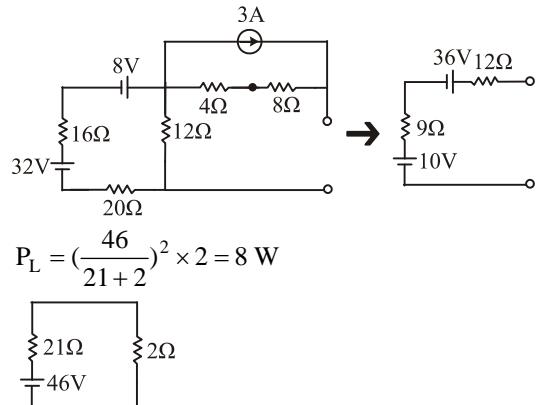
$$7. R_{TH} = 9 + 12 = 21 \Omega, \quad E_{TH} = 10 + 36 = 46 \text{ V}$$




$$P_L = \left(\frac{46}{21+2}\right)^2 \times 2 = 8 \text{ W}$$
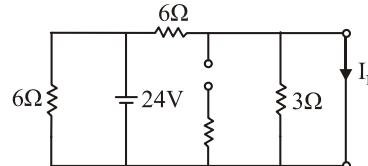
$$8. R_N = 3 // 6 = 2 \Omega, \quad I_{N1} = \frac{24}{6} = 4 \text{ A (下)}$$



$$I_{N2} = 3 \text{ A (下)}$$

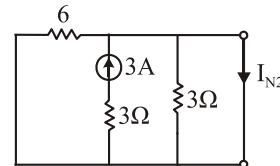


$$\therefore I_N = I_{N1} + I_{N2} = 7 \text{ A}$$

$$9. \text{由表得 } I_N = 3 \text{ A, } E_{TH} = 12 \text{ V}$$

$$R_{TH} = 6 // 18 // (12 + 24) = 4 \Omega$$

$$I = 1 \text{ A}$$

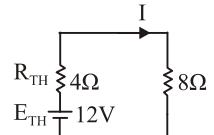

$$10. KVL \Rightarrow 12 - 1 \times 8 = V_{AB} = 4 \text{ V}$$

$\because 2 \text{ A}$  正端向下，故應為消耗功率

$$P_{2A} = 2 \times V_{AB} = 8 \text{ W (消耗)}$$

$R = 4$  時，有  $P_{max} = 9 \text{ W}$

10. (B) 負載最大是發生於  $R_L = R_{TH}$  時

(C) 由圖知  $R_L$  越小是落在  $\frac{R_L}{R_{TH}} = 1$  之左邊，越左表示

$\frac{P_L}{P_{L\max}}$  越小

(D)  $\frac{P_L}{P_{L\max}} = 1$  時，效率只有 50%

11. 電力線是由法拉第先生提出

12.  $C_T = [(6+4)/(3+7)+3]/8 = 4 \mu F$

$$Q_T = Q_{ac} = Q_{cd} = 120 \times 4 = 480 \mu C$$

$$V_{ac} = V_{cd} = \frac{480}{8} = 60 V$$

$$V_{ab} = V_{bc} = 60 \times \frac{7+3}{(6+4)+(7+3)} = 30 V$$

13. (A)  $1 wb \neq 0.4 \pi$  吉柏(吉柏為磁動勢單位)

(B)  $1$  特斯拉  $= 1 wb/m^2 = 10^4$  馬/平方公分

(C)  $1$  牛頓/韋伯  $= 10^5$  達因  $/ \frac{1}{4\pi} \times 10^8$  靜磁單位

$$= 4\pi \times 10^{-3}$$
 奧斯特

14.  $L_{12} = 6 + 2 + 2 \times 2 = 12 H$

$$L_{34} = 4 + 2 + 2 \times 3 = 12 H$$

$$L_T = L_{12} // L_{34} = 12 // 12 = 6 H$$

15.  $t = 0$  前， $V_C = 6 V$ ， $i_L = 0$

$S$  OFF  $\Rightarrow$  C 向  $3 \Omega$  放電同時對 L 充電

故  $V_C = 6 V$ ， $i_L = 0$

16.  $P_2 = I^2 \times R_2$ ， $300 = I^2 \times 4$ ， $I = \sqrt{75}$

$$\text{又 } I_{rms} = \sqrt{\frac{I_m^2 \times 1}{3}} \text{, } \sqrt{75} = \sqrt{\frac{I_m^2}{3}} \text{, } I_m = 15 A$$

$$I_{av} = \frac{15 \times 1}{3} = 5 A$$

$$17. \bar{Z} = \frac{\bar{V}_m}{I_m} = \frac{155 \angle 30^\circ}{7.77 \angle 60^\circ} \div 20 \angle -30^\circ = 10\sqrt{3} - j10 (\Omega)$$

$$18. \bar{Z}_T = \bar{Z}_1 // \bar{Z}_2 = \frac{(j8)(3-j4)}{j8+(3-j4)} = \frac{8\angle 90^\circ \times 5\angle -53^\circ}{3+j4}$$

$$= \frac{40\angle 37^\circ}{5\angle 53^\circ} = 8\angle -16^\circ$$

$$19. R' = \frac{R^2 + x_C^2}{R} = \frac{30^2 + 60^2}{30} = 150 \Omega$$

$$x_C' = \frac{R^2 + x_C^2}{x_C} = \frac{30^2 + 60^2}{60} = 75 \Omega$$

當  $co$  變成  $\frac{\omega}{2}$ ，則  $x_C'' = 75 \times 2 = 150 \Omega$

欲產生並聯諧振  $B_L = B_C$

即  $X_L = X_C'' = 150 \Omega$ ，取  $\bar{X}_L = j150 \Omega$

20.  $X_L = \omega L = 100 \times 0.4 = 40 \Omega$

$$\bar{I}_{Tm} = \frac{\bar{V}_{Lm}}{\bar{X}_L} = \frac{24\angle 240^\circ}{40\angle 90^\circ} = 0.6\angle 150^\circ$$

$$\bar{X}_C = \frac{1}{\omega_C} = \frac{1}{100 \times 100 \times 10^{-6}} = 100 \Omega$$

$$\bar{V}_{cm} = \bar{I}_m \times \bar{X}_C = 0.6\angle 150^\circ \times 100\angle -90^\circ = 60\angle 60^\circ$$

$$V_C(t) = 60 \sin(100t + 60^\circ) = 60 \cos(100t - 30^\circ)$$

$$21. \bar{I}_R = \frac{120}{40} = 3 A \text{, } \bar{I}_L = \frac{120\angle 0^\circ}{30\angle 90^\circ} = 4\angle -90^\circ$$

$$\bar{I}_C = \frac{120\angle 0^\circ}{15\angle -90^\circ} = 8\angle 90^\circ$$

$$\bar{I}_T = \bar{I}_R + \bar{I}_L + \bar{I}_o = 3 - j4 + j8 = 3 + j4 = 5\angle 53^\circ A$$

$$\bar{Z}_T = \frac{\bar{V}_T}{\bar{I}_T} = \frac{120\angle 0^\circ}{5\angle 53^\circ} = 24\angle -53^\circ = 14.4 - j19.2$$

$$22. \bar{V} = 200\angle 0^\circ \text{, } \bar{I} = 5\angle 53^\circ$$

$$P = VI \cos \theta = 200 \times 5 \times \cos 53^\circ = 600 W$$


$$\theta = VI \sin \theta = 200 \times 5 \times \sin 53^\circ = 800 VAR$$

$$S = VI = 200 \times 5 = 1000 VA$$

I 超前  $V 53^\circ$ ，電容性負載

$$P \cdot F = \cos 53^\circ = 0.8$$
 超前

23.  $\cos \theta = 1$  可視為並聯諧振

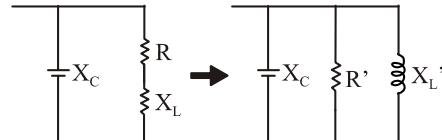

$$X_L = \omega L = 2 \times 2 = 4 \Omega \text{, } X_C = X_L' \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = \frac{R^2 + X_L^2}{X_L}$$

$$2 \times C = \frac{4}{3^2 + 4^2} \Rightarrow C = \frac{2}{25} F$$

$$24. I_N = I_1 - I_2 = 40 A$$

未斷

$$100 = 0.2 \times 100 + I_1 Z_1 + 0.2 \times 40 \Rightarrow Z_1 = 0.72 \Omega$$

$$100 + 0.2 \times 40 = I_2 Z_2 + 0.2 \times 60 \Rightarrow Z_2 = 1.6 \Omega$$

斷線

$$V_1 = 200 \times \frac{0.72}{0.72 + 1.6 + 0.4} \div 52.9 V \text{ 取 } 53 V$$

$$V_2 = 200 \times \frac{1.6}{0.72 + 1.6 + 0.4} \div 117.6 V$$

$$25. \bar{V}_{an} = \frac{\bar{V}_{ab}}{\sqrt{3}\angle 30^\circ} = \frac{100\sqrt{3}\angle 60^\circ}{\sqrt{3}\angle 30^\circ} = 100\angle 30^\circ$$

可推得  $V_{bn} = 100\angle -90^\circ (V)$

$$\bar{I}_b = \frac{\bar{V}_{bn}}{\bar{V}_{zb}} = \frac{100\angle -90^\circ}{10\angle 53^\circ} = 10\angle -143^\circ (A)$$

## 第二部份：電子學

26. (1) 硼、銦、鎗為三價元素，加入本質半導體會形成 P 型半導體

(2) 鋨為五價元素，加入本質半導體會形成 N 型半導體

27. (A) 過渡電容之值與二極體外加逆向偏壓呈非線性關係

(B) 二極體外加逆向偏壓增加，過渡電容值降低

(C) 擴散電容之值與二極體外加順向偏壓呈非線性關係

係

28. 正弦波經半波整流電路之輸出電壓有效值( $V_{rms}$ )為

$$\frac{1}{2}V_m$$

$$29. \frac{n_1}{n_2} = \frac{V_{1m}}{V_{2m}}, \frac{10}{2} = \frac{110\sqrt{2}}{V_{2m}}, V_{2m} = 22\sqrt{2} \text{ V}$$

$$V_{av} = (V_{2m} - 2V_d) \times 0.636$$

$$= (22\sqrt{2} - 2 \times 0.7) \times 0.636 \approx 18.4 \text{ V}$$


$$30. \frac{n_1}{n_2} = \frac{V_{1m}}{V_{2m}} \Rightarrow \frac{11}{1} = \frac{110\sqrt{2}}{V_{2m}} \Rightarrow V_{2m} = 10\sqrt{2} \text{ V}$$

$$\frac{n_1}{n_3} = \frac{V_{1m}}{V_{3m}} \Rightarrow \frac{11}{2} = \frac{110\sqrt{2}}{V_{3m}} \Rightarrow V_{3m} = 20\sqrt{2} \text{ V}$$


(1) 第一次正半週時， $D_1$ 導通， $D_2$ 截止，電容器之電壓最大充電至  $V_{2m} = 10\sqrt{2} \text{ V}$

(2) 第一次負半週時， $D_2$ 導通， $D_1$ 截止，電容器之電壓最大充電至  $V_{3m} = 20\sqrt{2} \text{ V}$

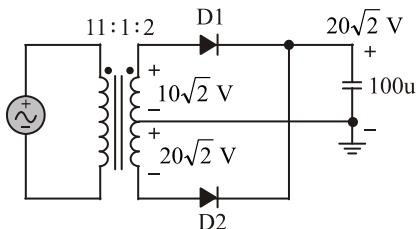(3) 第二次正半週時，因無放電路徑，電容器保持  $20\sqrt{2} \text{ V}$ ，又於正半週最大值時  $V_{2m} = 10\sqrt{2} \text{ V}$ ， $D_1$ 承受的最大逆向電壓為  $10\sqrt{2} \text{ V}$ ， $V_{3m} = 20\sqrt{2} \text{ V}$ ， $D_2$ 承受的最大逆向電壓為  $10\sqrt{2} \text{ V}$



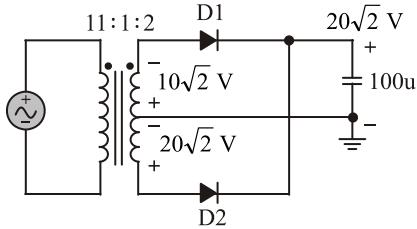(4) 第二次負半週時，仍無放電路徑，電容器保持  $20\sqrt{2} \text{ V}$ ，又於負半週最大值時  $V_{2m} = 10\sqrt{2} \text{ V}$ ， $D_1$ 承受的最大逆向電壓為  $30\sqrt{2} \text{ V}$ ， $V_{3m} = 20\sqrt{2} \text{ V}$ ， $D_2$ 上的電壓為  $0 \text{ V}$



(5) 綜上(1)~(4)可得知  $D_1$  之 PIV 值為  $30\sqrt{2} \text{ V}$ ， $D_2$  之 PIV 值為  $40\sqrt{2} \text{ V}$

31. (B) 除  $C_1$  電容器的耐壓為  $V_m$  外， $C_2$ 、 $C_3$ 、 $C_4$  電容器的耐壓均為  $2V_m$

(C) 電路為四倍壓半波整流電路

(D)  $C_1$  充電至  $V_m$ ， $C_3$  充電至  $2V_m$ ， $V_{AC}$  之電壓為  $3V_m$

32. (1)  $V_i \geq 0 \text{ V}$  時， $D_1$  OFF、 $D_2$  OFF； $V_o = 0$

(2)  $-6 \text{ V} \leq V_i < 0 \text{ V}$  時， $D_1$  OFF、 $D_2$  OFF； $V_o = 0$

(3)  $V_i < -6 \text{ V}$  時， $D_1$  崩潰導通， $D_2$ 順向偏壓導通；

$$V_o = V_i + 6 \text{ V}$$


(4) 由(1)、(2)及(3)可得知  $V_o$  波形為 D

33. 輸出波形如下圖所示：

輸入訊號峰對峰值為  $20 \text{ V}$

輸出訊號箇位至  $+5 \text{ V}$  以上，輸出峰值為  $25 \text{ V}$
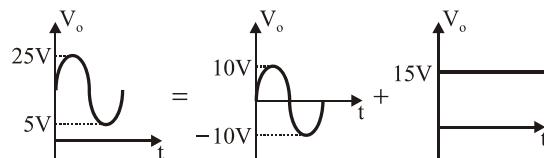
$$\text{輸出直流電壓為： } \frac{25 \text{ V} + 5 \text{ V}}{2} = 15 \text{ V}$$



$$34. \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.95}{1-0.95} = 19$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{1+19} = 0.1 \text{ mA} = 100 \mu\text{A}$$

$$35. \text{由輸出方程式 } V_{CC} = I_C \times R_C + V_{CE} + I_E \times R_E$$

$$\because \beta \gg 0, \therefore I_C \approx I_E = 1 \text{ mA}$$

$$V_E = 12 \text{ V} - I_C \times R_C - V_{CE}$$

$$= 12 \text{ V} - 1 \text{ mA} \times 3.3 \text{ k}\Omega - 6 \text{ V} = 2.7 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{I_E}{1+\beta} = \frac{1 \text{ mA}}{1+99} = 10 \mu\text{A}$$

$$\text{輸入方程式 } V_{CC} = I_B \times R_B + V_{BE} + I_E \times R_E$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V} - 2.7 \text{ V}}{10 \mu\text{A}}$$

$$= \frac{8.6 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 860 \text{ k}\Omega$$

$$36. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(1+\beta)R_C + R_B + (1+\beta)R_E}$$

$$= \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{(1+49) \times 2 \text{ K} + 200 \text{ K} + (1+49) \times 0.5 \text{ K}}$$

$$= \frac{11.3 \text{ V}}{325 \text{ k}\Omega} \approx 35 \mu\text{A}$$

$$I_E = (1+\beta)I_B = (1+49) \times 35 \mu\text{A} = 1.75 \text{ mA}$$


$$V_{CE} \approx V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$

$$= 12 \text{ V} - 1.75 \text{ mA} (2 \text{ k}\Omega + 0.5 \text{ k}\Omega)$$


$$= 12 - 4.375 = 7.625 \text{ V}$$

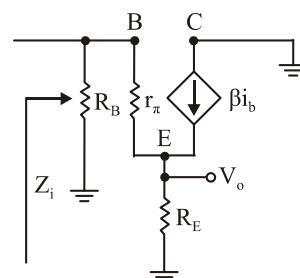37. 本題之小訊號模型如下圖所示

$$Z_i = R_B // [r_\pi + (1+\beta) \times R_E] = 100 \text{ k}\Omega // 101 \text{ k}\Omega \approx 50 \text{ k}\Omega$$



38. 本題之小訊號模型如下圖所示

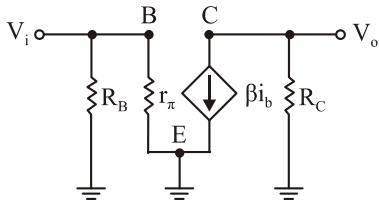


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{230k\Omega} \doteq 49\mu A$$

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \frac{25mV}{49\mu A} = 0.51k\Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta i_b \times R_C}{i_b \times r_\pi} = \frac{-100 \times 1k\Omega}{0.51k\Omega} = -196$$

39. 將  $Q_1$  化簡後的戴維寧等效電路，如下圖所示

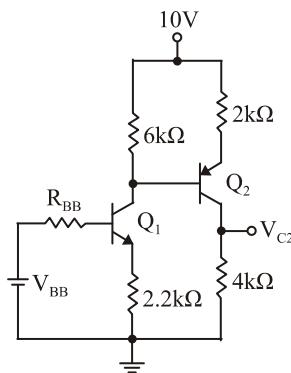

$$R_{BB} = R_{B1} // R_{B2} = 200k\Omega // 50k\Omega = 40k\Omega$$

$$V_{BB} = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 10 \times \frac{50k\Omega}{50k\Omega + 200k\Omega} = 2V$$

由  $Q_1$  輸入迴路得  $V_{BB} = I_{B1} \times R_{BB} + V_{BE1} + I_{E1} \times R_{E1}$

$$\therefore I_{C1} \times I_{E1} = (1+\beta)I_{B1}$$

$$\therefore I_{E1} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + R_{E1}} = \frac{2 - 0.7}{40k + 2.2k} = 0.5mA$$

由  $Q_1$  輸出迴路得  $V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} \times R_{C1}$

$$= 10V - (0.5mA) \times (6k\Omega) = 10V - 3V = 7(V)$$

又  $V_{E2} = V_{C1} + V_{BE2} = 7V + 0.7V = 7.7V$

$$I_{E2} \doteq I_{C2} = \frac{10V - 7.7V}{2k\Omega} = \frac{2.3V}{2k\Omega} = 1.15mA$$

$$\therefore V_{C2} = I_{C2} \times R_{C2} = 1.15mA \times (4k\Omega) \doteq 4.6V$$

$$40. I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$1mA = 16mA \left(1 - \frac{V_{GS}}{-4}\right)^2 \Rightarrow V_{GS} = -3V$$

$$41. \mu = \left. \frac{V_{DS}}{V_{GS}} \right|_{I_D=\text{定值}}$$

$$42. g_m = \frac{2 \times I_{DSS}}{|-V_P|} \times \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = \frac{2 \times 8mA}{|-(-4V)|} \times \left(1 - \frac{-2V}{-4V}\right) = 2m$$

$$A_v = -g_m \cdot (R_D // r_d) = -(2m) \cdot (4k\Omega // 150k\Omega) \doteq -7.8$$

43. (B) 理想運算放大器輸出阻抗為 0


44. 橋密特電路為正回授之應用電路，其輸入端不具有虛短路特性

$$45. I = \frac{V_i}{1k\Omega}, I_1 = I, V_A = -I \times 5k\Omega = -5V_i$$

$$I_2 = \frac{0 - (-5V_i)}{1k\Omega} = 5I, I_3 = I_1 + I_2 = 6I$$


$$V_{OA} = -6I \times 10k\Omega = 60V_i, \therefore V_o = V_{OA} + V_A = -65V_i$$
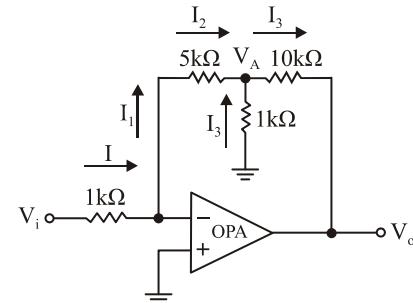
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-65V_i}{V_i} = -65$$



$$46. V_+ = \frac{\frac{V_1 + V_2}{R_1 + R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{1V}{2k\Omega} + \frac{4V}{1k\Omega}}{\frac{1}{2k\Omega} + \frac{1}{1k\Omega}} = 3V$$
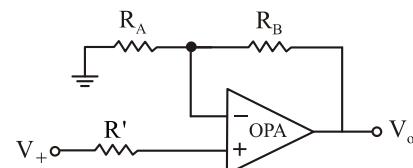
$$V_o = V_+ \times \frac{R_B}{R_A} = 3V \times (\frac{2k\Omega}{1k\Omega} + 1) = 9V$$



47. (D) 本電路為比較器電路，因此當反相輸入端訊號  $V_i$  大於非反相輸入端訊號時，輸出電壓約為  $-V_{CC}$

48. 三級 RC 電路提供  $180^\circ$  相移，又 OPA 振盪的條件為增益大於 29，故  $|A_v| = \frac{R_f}{1k\Omega} \geq 29 \Rightarrow 29k\Omega$

$$49. (1) V_{UT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times (+V_{o(max)}) = \frac{3k\Omega}{2k\Omega + 3k\Omega} \times (+15V) = +9V$$

$$(2) V_{LT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times (-V_{o(max)}) = \frac{3k\Omega}{2k\Omega + 3k\Omega} \times (-15V) = -9V$$

$$(3) \text{磁滯電壓} = V_{UT} - V_{LT} = 9V - (-9V) = 18V$$

$$50. f_o = \frac{1}{0.693 \times (R_A + 2R_B) \times C}$$

$$= \frac{1}{0.693 \times (15k\Omega + 2 \times 4.5k\Omega) \times 0.1\mu F} \doteq 600Hz$$