

# 102 學年四技二專第一次聯合模擬考試

## 電機電子群電機類 專業科目 (二) 詳解

102-1-03-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	B	D	D	D	B	A	D	B	A	C	C	D	A	B	C	B	A	B	C	C	D	B	B	A
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	D	B	C	C	C	D	C	B	D	A	B	C	A	B	A	B	B	B	D	C	A	D	C	B

**第一部份：電工機械**

1.  $F = B\ell I \sin \theta \Rightarrow 6 = 0.5 \times 0.8 \times 30 \times \sin \theta$

$\Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$

3.  $R_a$  (電樞電阻) 選擇小電阻 $R_f$  (磁場電阻) 選擇大電阻

5. 鐵蕊的磁滯損失和矽鋼片的厚度無關

6. 設滿載定值損失為  $x$ ，滿載變動損失為  $y$ 

$$\begin{cases} x + y = 550 \\ x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 y = 250 \Rightarrow x + \frac{1}{4}y = 250 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 150 \text{ (W)} \\ y = 400 \text{ (W)} \end{cases}$$

 $\frac{1}{4}$  載的定值損失和變動損失和

$= 150 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 400 = 175 \text{ (W)}$

7. 變壓器是將交流電能轉成交流電能之電機裝置

9.  $1200 \text{ r.p.m} = 20 \text{ r.p.s}$ 故每一轉要  $\frac{1}{20} \text{ s}$ ，故  $\frac{1}{4}$  轉要  $\frac{1}{80} \text{ s}$ 

$E = N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = 200 \times \frac{0.002}{\frac{1}{80}} = 200 \times 0.002 \times 80 = 32 \text{ (V)}$

10.  $\alpha = 30^\circ$ ， $\beta = \frac{360^\circ}{P} - 2\alpha = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

一對磁極 = 佔 2 個磁極

故交磁安匝 =  $P \times \frac{\beta}{360^\circ} \times \frac{Z}{2} \times \frac{I_a}{a}$

$= 2 \times \frac{30^\circ}{360^\circ} \times 144 \times \frac{120}{8} = 360 \text{ (安匝)}$

11.  $E = 230 - 50 \times 0.6 = 200 \text{ (V)}$

$P = T \times \omega \Rightarrow 200 \times 50 = T \times 2\pi \frac{1200}{60}$

$\Rightarrow T = \frac{250}{\pi} \text{ (NT-m)}$

14. (B) 發電機無中間極，電刷順轉向移動，產生去磁作用



(C) 電動機無中間極，電刷順轉向移動，產生加磁作用

(D) 發電機無中間極，電刷順轉向前移動以減少火花，但造成感應電勢減少

15.  $I_a = \frac{100 \text{ K}}{200} = 500 \text{ A}$ ， $E_a = 200 + 500 \times 0.05 = 225 \text{ (V)}$

$V.R\% = \frac{E_a - V_t}{V_t} \times 100\% = \frac{225 - 200}{200} = 12.5\%$

16.  $a = mp = 8$ ， $a' = 2m = 6$ ， $I_T = \frac{4.8 \text{ K}}{120 \text{ V}} = 40 \text{ (A)} = I_a$

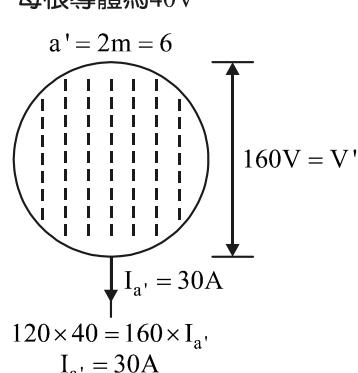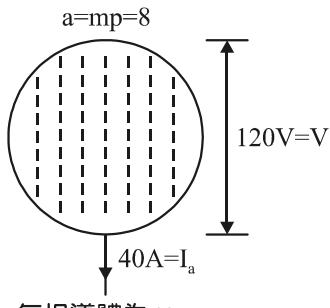**第二部份：電子學實習**18. (A)  $D_1$  ON,  $D_2$  OFF, 故  $V_o = 0 \text{ (V)}$  ← 不構成一個迴路(B)  $D_1$  ON,  $D_2$  OFF, 故  $V_o = 0 \text{ (V)}$  ← 不構成一個迴路

(C)  $I_l = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ K}\Omega} = 0.5 \text{ mA}$

(D)  $I_{D_1} = I_l = 0.5 \text{ mA}$

20. (A) 2N3055 高功率 NPN 電晶體

(B) TIP 中功率 PNP 電晶體

(C) CS9013 低功率 NPN 電晶體

(D) 2SK30 N 通道 JFET

21. 二極體為斷路或是損壞

22. 最小負載電阻  $R_L \rightarrow R_L$  小， $I_{RL}$  大  $\rightarrow I_Z$  小

$$I_{RL(max)} = \frac{10 - 6.9 - 2}{0.1 K\Omega} = 2(mA)$$

$$= 30(mA) - 2(mA) = 28(mA)$$

$$R_{L(min)} = \frac{6.9 + 2}{28mA} = 250(\Omega)$$


24.  $D_3$  OFF,  $D_4$  OFF,  $D_1$  ON,  $D_2$  ON

$$\text{故 } \frac{5 - 1.4 - V_o}{5K} = \frac{V_o}{1K} \Rightarrow 5 - 1.4 - V_o = 5V_o$$

$$\Rightarrow 6V_o = 3.6 \Rightarrow V_o = 0.6(V)$$

$$25. \text{ 輸出直流電壓(平均值)} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{10}{\pi} = 3.18(V)$$

27. 輸出波形

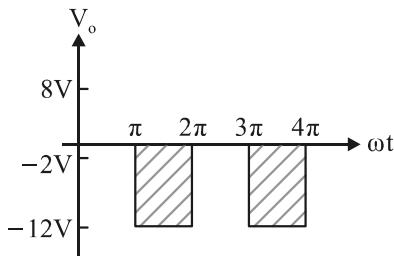

$$\text{直流電壓表量輸出電壓(平均值)} = \frac{-12 \times \pi}{2\pi} = -6(V)$$

29. 變壓器、發電機、電線配電盤所引起的火災為 C 類火災

$$30. I_E = \frac{4 - 0.7}{1.2 K\Omega} = \frac{3.3}{1.2 K\Omega} = 2.75(mA)$$

$$V_{CE} \approx 10 - (-4) - I_E \times (1.2K + 2.4K) = 4.1(V)$$


$$31. I_E \approx \frac{18 - 5}{5K + 100} = \frac{13}{5.1K} = 2.55(mA)$$

$$I_B \approx \frac{I_E}{1+B} = \frac{2.55(mA)}{100} = 25.5(\mu A)$$

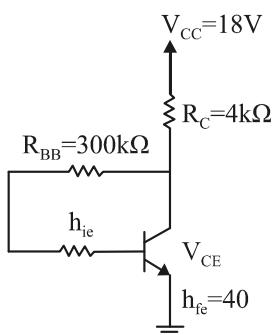32. 直流分析時：

$$I_B = \frac{18 - 0.7}{300K + 41 \times (4K) + 1K} = \frac{17.3}{465K} = 0.037(mA)$$

$$\text{故 } V_{CE} = 18 - 41 \times 4K \times 0.037(mA) = 11.89(V)$$




33. 因 NPN 電晶體工作於作用區

$$\left. \begin{array}{l} \text{故 } B-E \text{ 順偏, 則 } V_B > V_E \\ \text{B-C 逆偏, 則 } V_C > V_B \end{array} \right\} \Rightarrow V_C > V_B > V_E$$
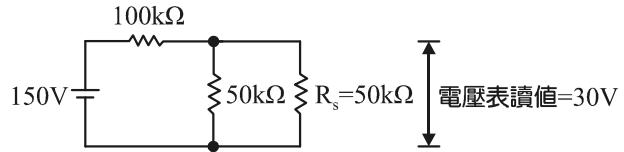
### 第三部份：基本電學實習

$$34. \text{ 電壓表內阻 } R_s = \frac{1K\Omega}{V} \times 50V = 50K\Omega$$



$$35. R = \frac{V^2}{P} \Rightarrow V \text{ 電壓固定不變}$$

$$36. (\text{A}) \text{ A 點: } I = \frac{E}{3R // R} \leftarrow I \text{ 最大}$$

$$(\text{B}) \text{ B 點: } I = \frac{E}{R + (2R // R)}$$

$$(\text{C}) \text{ C 點: } I = \frac{E}{2R + (R // R)}$$

$$(\text{D}) \text{ D 點: } I = \frac{E}{3R}$$


$$37. 24 = I^2 \times R_2 \Rightarrow 24 = 4 \times R_2 \Rightarrow R_2 = 6, \text{ 故 } \begin{cases} R_2 = 6\Omega \\ R_1 = 4\Omega \end{cases}$$

$$38. 9 = \frac{(\frac{1}{2}E)^2}{R} \Rightarrow 9 = \frac{\frac{1}{4}E^2}{R} \Rightarrow \frac{E^2}{R} = 36$$

當  $R_L = 2R$  時  $R_L$  上的功率

$$= \frac{(\frac{2}{3}E)^2}{2R} = \frac{\frac{4}{9}E^2}{2R} = \frac{4}{18} \frac{E^2}{R} = \frac{4}{18} \times 36 = 8(W)$$


39. 由戴維寧分析：

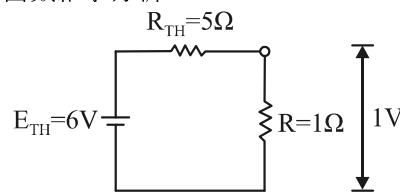

40. 使用重疊分析：


故電源(12V)流出電流 = 12 + 2 = 14(A)

故 12V 供給電功率  $P = 12 \times 14 = 168(W)$

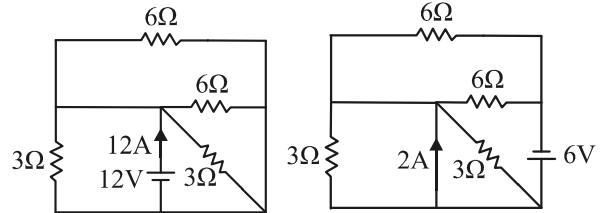

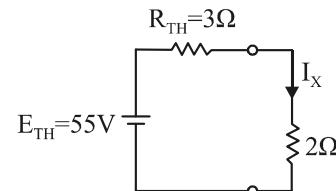41. 由戴維寧分析：


$$E_{TH} = 15 + 30 + 10 = 55V, \text{ 故 } I_x = \frac{55}{3+2} = 11(A)$$



42. 由戴維寧分析：

$$E_{TH} = 9 \text{ V} + 24 \text{ V} + 6 \text{ V} = 27 \text{ V}$$

$$\text{故 } V_{ab} = 9 \text{ V}$$

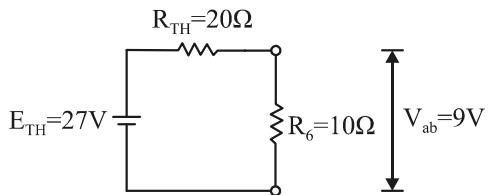

43. B 圖為  $1\phi 2\text{W}$  ,  $110 \text{ V}$  附接地極插頭

44. 匝多線細  $\Rightarrow$  電壓線圈

匝少線粗  $\Rightarrow$  電流線圈

46. S , OFF 時  $\Rightarrow$   $(R_1)$  和  $(R_2)$  分壓，故  $(R_1)$  和  $(R_2)$  皆微亮

S , ON 時  $\Rightarrow$   $(R_1)$  被短路  $\Rightarrow$  故  $(R_1)$  不亮

47. NF-100CN 中 100 為框架容量

$$49. A = \frac{\pi}{4} D^2 = \frac{\pi}{4} \times 1 (\text{mm})^2 \times 7 = 5.5 (\text{mm}^2)$$

50. 直刻度盤為  $0.5 \text{ mm} \times 5 = 2.5 \text{ mm}$

圓刻度盤為  $0.01 \text{ mm} \times 45 = 0.45 \text{ mm}$

$$\text{故讀數} = 2.5 + 0.45 = 2.95 \text{ mm}$$