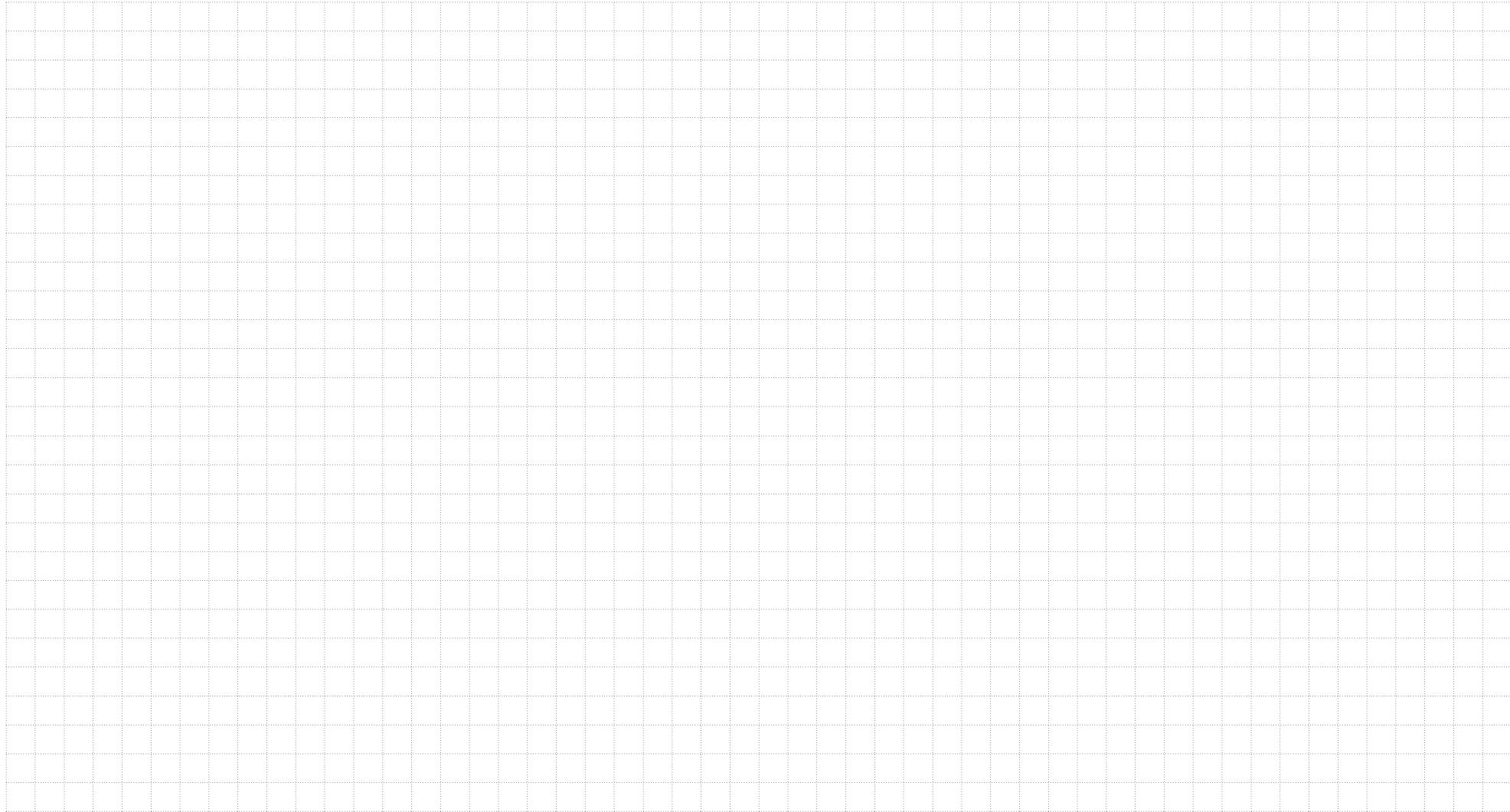


第四題 VCB真空斷路器盤計測設計圖

(請考生填寫)姓名 : _____ 準考證編號 : _____ 崗位編號 : _____



說明：

本複線圖之器材內部接線圖僅供參考，
考生應以檢定場所提供的器材現品內部接線圖為準。

監評委員簽名 _____ 本試題共2張答案卷，這是第1張。


國立彰師附工乙級工業配線檢定場試題

主辦 單位	實習輔導處 電機科	場地 管理	涂進三 (047)252541-242
繪圖	陳志強	檢核	吳信泓 修訂 日期 2020/10/28

第四題 VCB真空斷路器控制電路設計圖




(請考生填寫)姓名 : _____ 準考證編號 : _____ 崗位編號 : _____

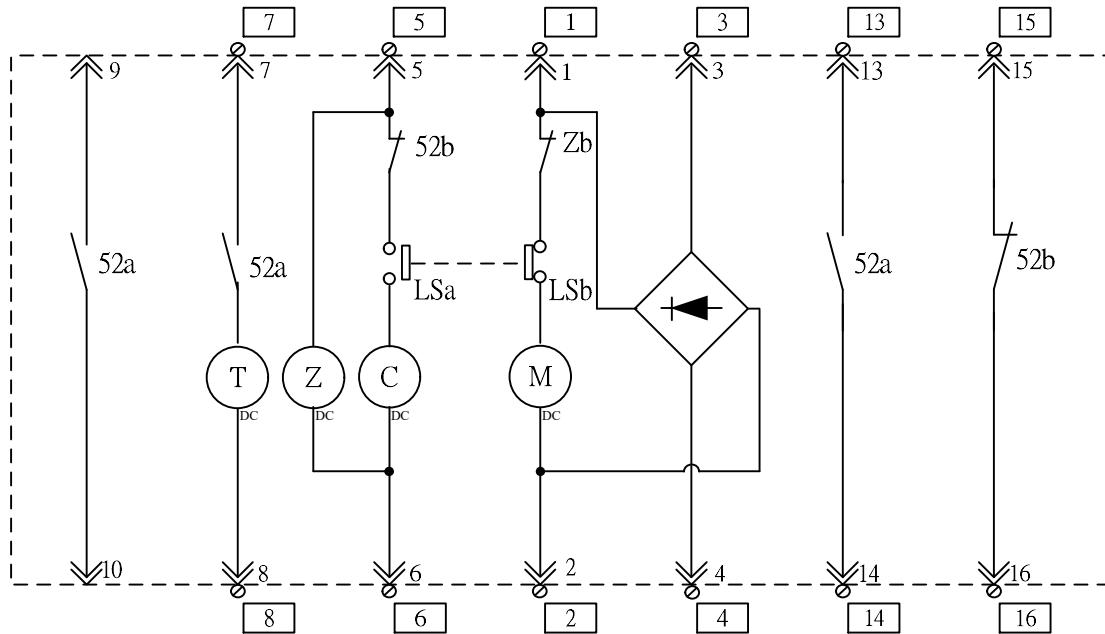M : Spring charge motor
 C : Closing coil
 Z : Anti pumping relay
 T : Tripping coil
 LSb : Open when spring fully charged
 LSA : Close when spring fully charged



第四題：VCB真空斷路器盤各項元件之接線與編號


(本圖僅供參考，不得攜帶進入檢定場，實際配線以現場為準。)

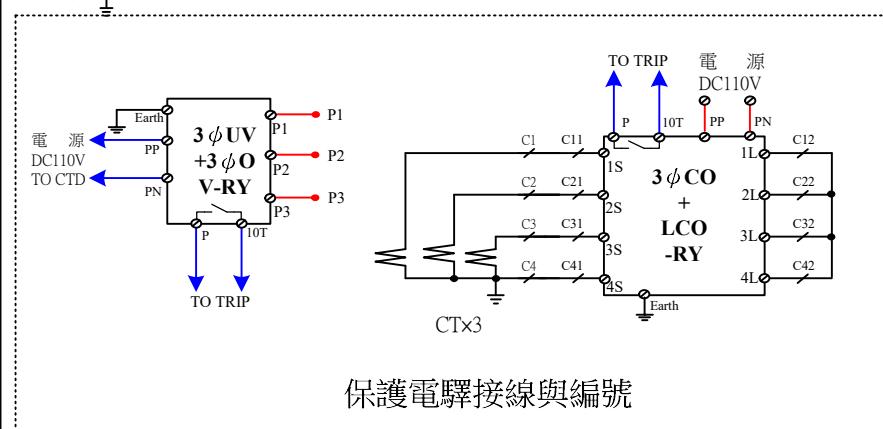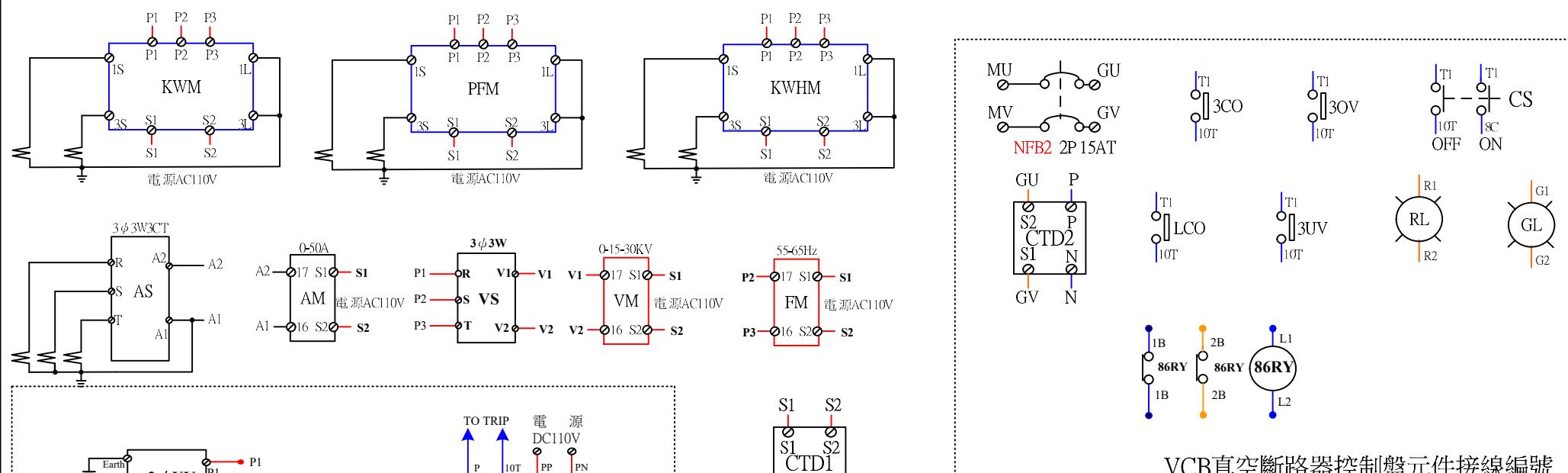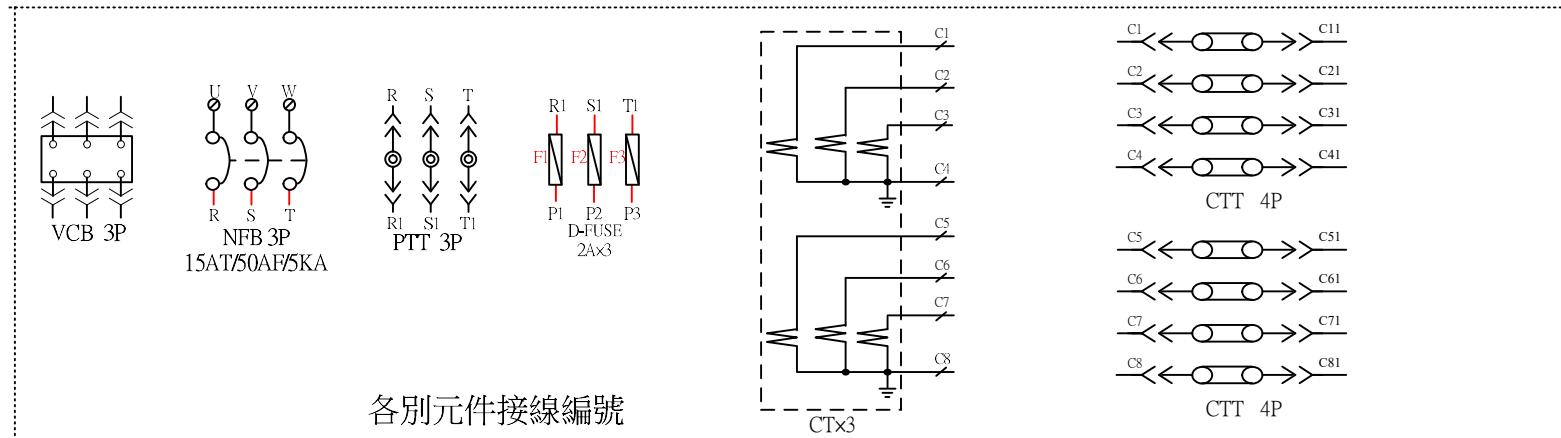

儀表接線與編號

國立彰師附工乙級工業配線檢定場元件接線資料			
主辦單位	實習輔導處 電機科	場地管理	涂進三 (047)252541-242
繪圖	陳志強	檢核	吳信泓 修訂日期 2020/10/28

第四題：真空斷路器廠商(KOYO VCB)控制電路參考圖

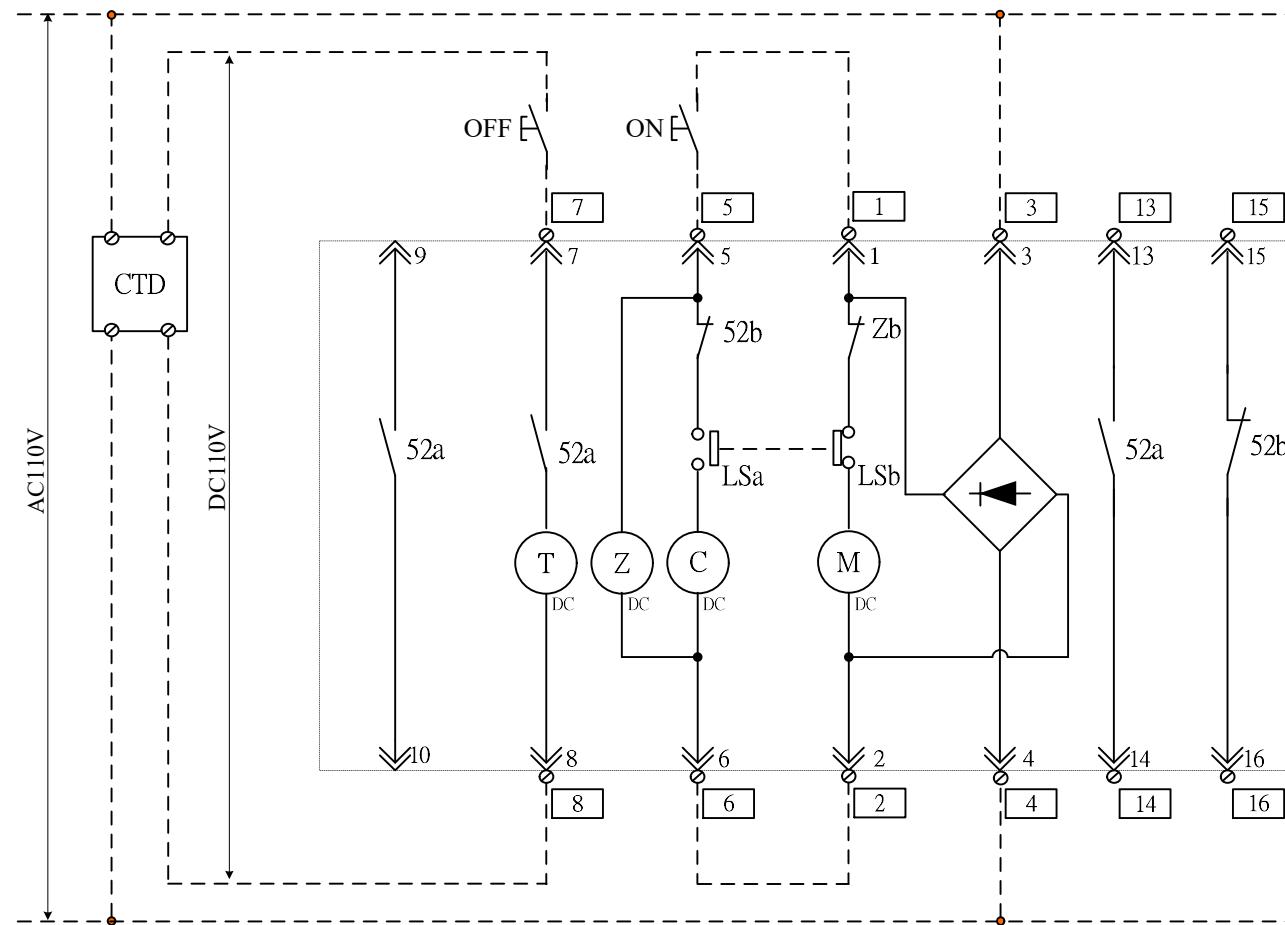

M : Spring charge motor

C : Closing coil

Z : Anti pumping relay

T : Tripping coil

LSb : Open when spring fully charged

LSa : Close when spring fully charged